

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA MODUL IV



Nama/NRP Mahasiswa: Gabriel Sebastian Hidayat / 5103018003

Hari & jam Prakt.: Rabu, 8 September 2021

Dosen / Asisten: Lanny Augustine



Paraf:

Tugas awal (jawaban diletakkan di Lampiran II):

Jika amplitudo input adalah 5V_{peak}, hitunglah Amplitudo output pada Gain -3dB, -40dB, -60dB!

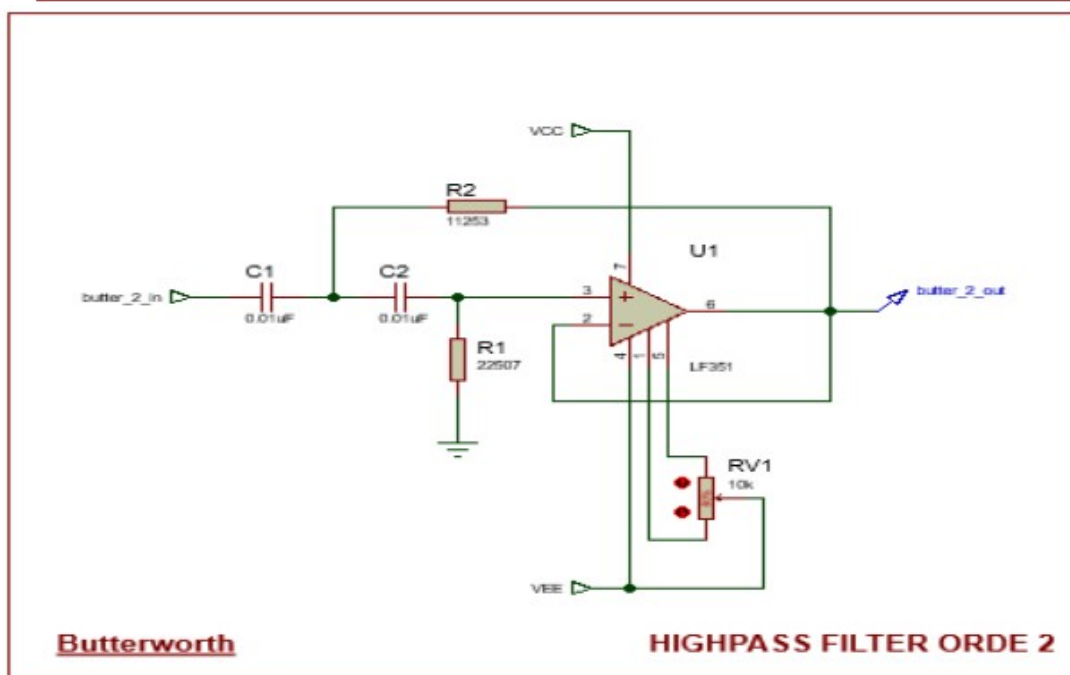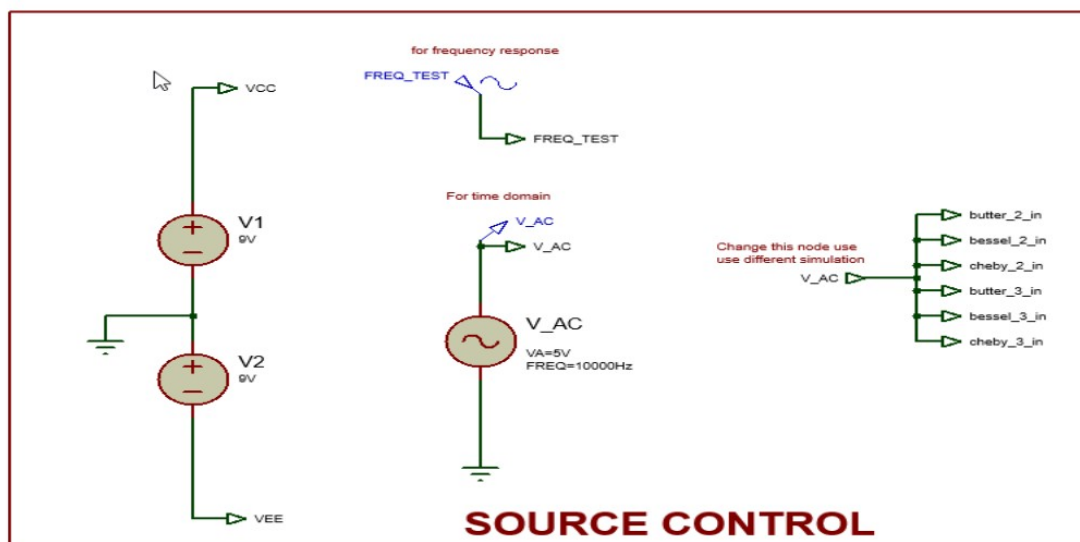A. *Highpass Filter Orde 2*

Screenshoot rangkaian (3 rangkaian filter identik, hanya berbeda nilai komponen)



Perhitungan desain rangkaian:

Highpass Filter Orde II ($f_c = 1000 \text{ Hz}$)

① Butterworth ($a_1 = \sqrt{2}$; $b_1 = 1$; $C = 0,01 \mu\text{F}$)

$$\odot R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_1} = \frac{1}{\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(\sqrt{2})} = 22507 \Omega$$

$$\odot R_2 = \frac{a_1}{4\pi f_c C b_1} = \frac{\sqrt{2}}{4\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(1)} = 11253 \Omega$$

② Bessel ($a_1 = 1,3617$; $b_1 = 0,618$; $C = 0,01 \mu\text{F}$)

$$\odot R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_1} = \frac{1}{\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(1,3617)} = 23375 \Omega$$

$$\odot R_2 = \frac{a_1}{4\pi f_c C b_1} = \frac{1,3617}{4\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(0,618)} = 17534 \Omega$$

③ 3-dB Chebychev ($a_1 = 1,065$; $b_1 = 1,9305$; $C = 0,01 \mu\text{F}$)

$$\odot R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_1} = \frac{1}{\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(1,065)} = 29888 \Omega$$

$$\odot R_2 = \frac{a_1}{4\pi f_c C b_1} = \frac{1,065}{4\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})(1,9305)} = 4390 \Omega$$

Hasil percobaan:

$V_{cc} = 9 \text{ volt}$; $f_{\text{cutoff}} = 1000 \text{ Hz}$; $C_1 = C_2 = C = 0,01 \mu\text{F}$



Tabel 4.1


Vin (Vpeak)	Fin (Hz)	Fout (Hz)	Vout (Vpeak)		
			Butterworth	Bessel	Chebychev
			$R_1 = 22507 \Omega$ $R_2 = 11253 \Omega$	$R_1 = 23375 \Omega$ $R_2 = 17534 \Omega$	$R_1 = 29888 \Omega$ $R_2 = 4390 \Omega$
5 V	10	10	-0.00449706	-0.00418491	-0.00474113
	100	100	0.0463392	0.772873	0.0217318
	1000	1000	3.55269	3.55056	3.65289
	10000	10000	5.01627	4.99587	5.06595

Catatan: Sama seperti modul 3, saya akan export hasil simulasi dahulu agar gambar sinyalnya lebih baik. Plotting dilakukan dengan Python & R, untuk dokumen source plot & file hasil export akan disertakan di google drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VPh25QU0d0TTBIjMc40O82AMlhxL1AsK?usp=sharing>

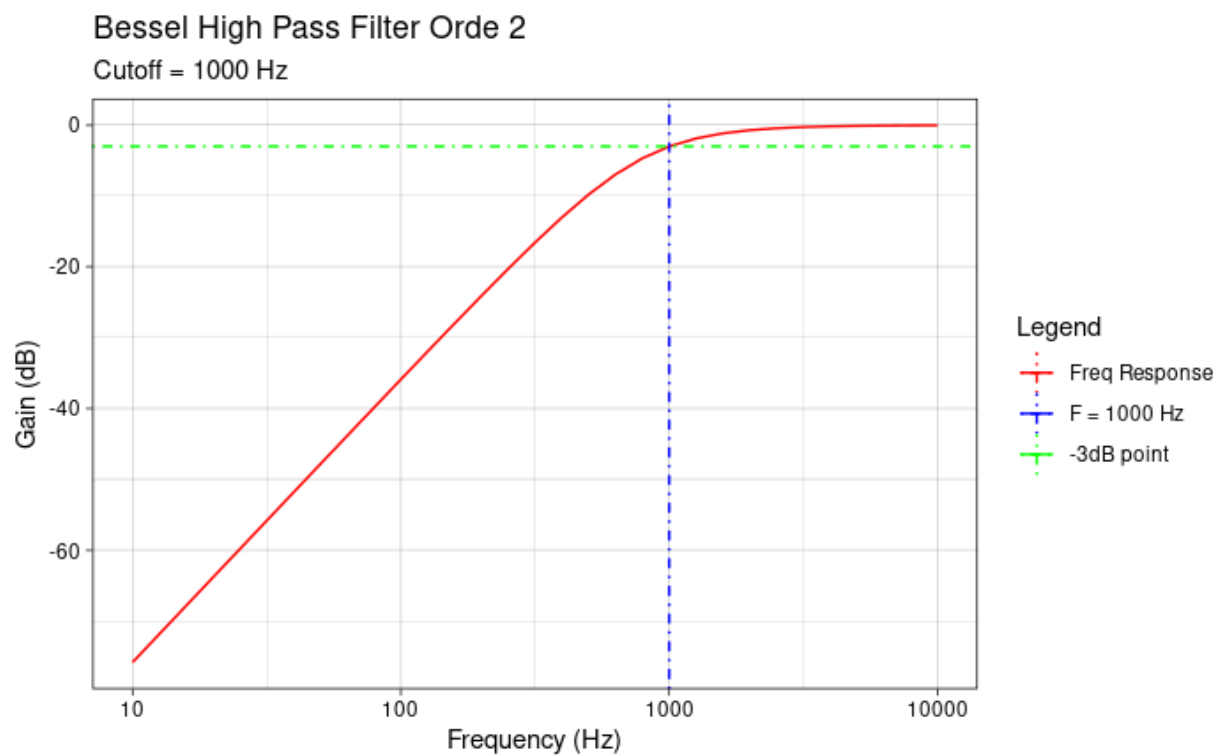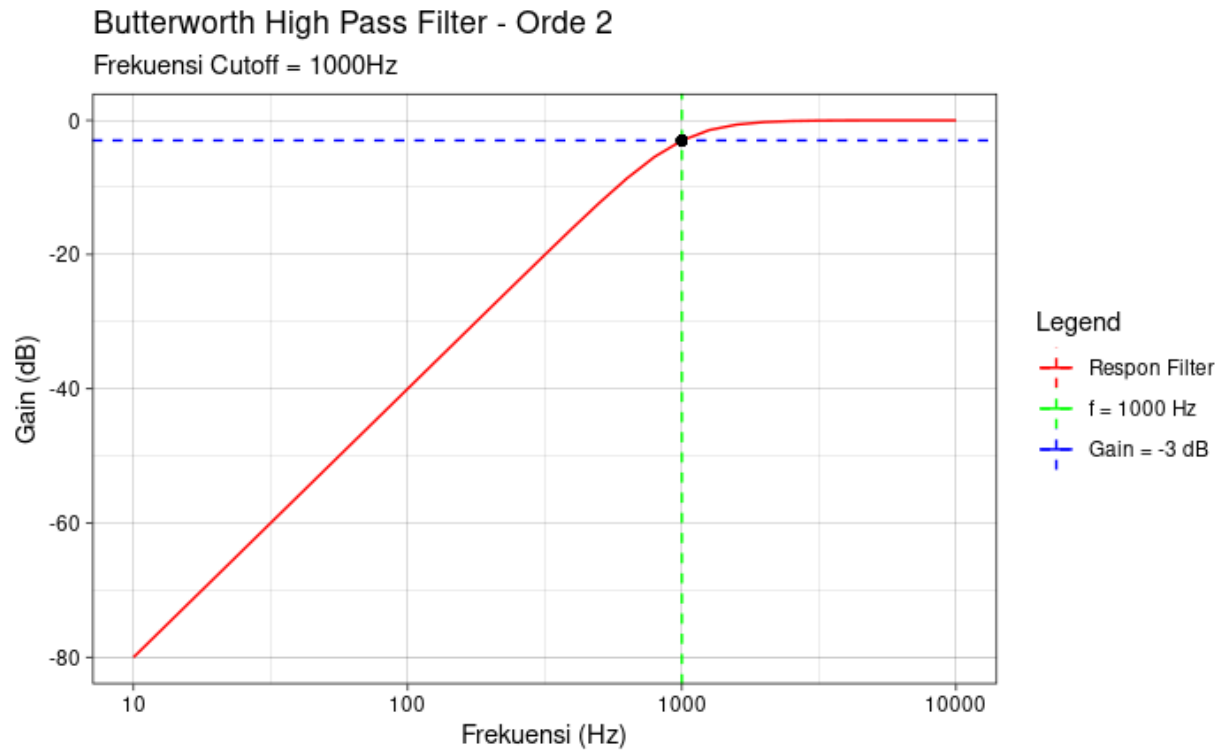- Grafik respon frekuensi terhadap gain dalam skala logaritmik (diagram Bode) HPF orde 2:



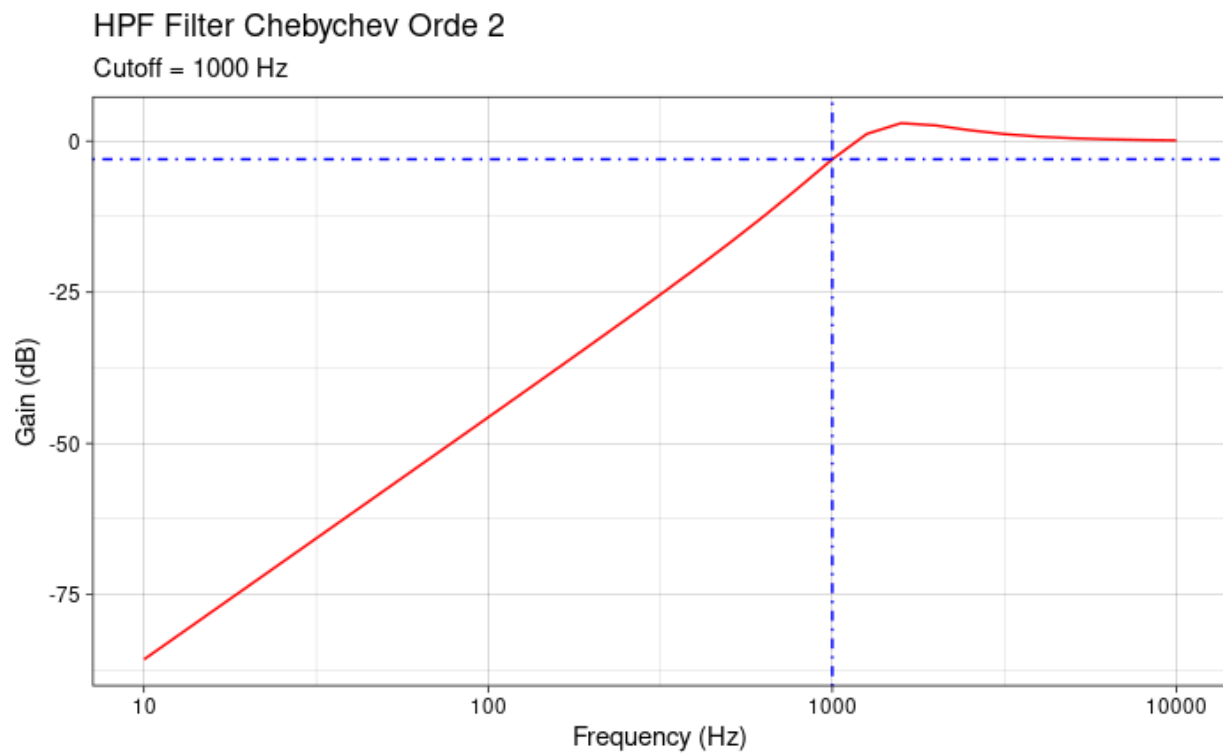

- Puncak *ripple* HPF Chebychev pada frekuensi input = 1584.893 Hz, amplitudo output HPF:

$$Gain = 2.96181 \text{ dB} = 1.406340552 \text{ kali}$$


$$V_{out} = 5 * 1.406340552 = 7.031702762 \text{ V}$$

- Gambarkan bentuk gelombang input dan output (time domain) HPF saat frekuensi cutoff :

Butterworth


Butterworth HPF Orde 2

frekuensi input = 1 kHz

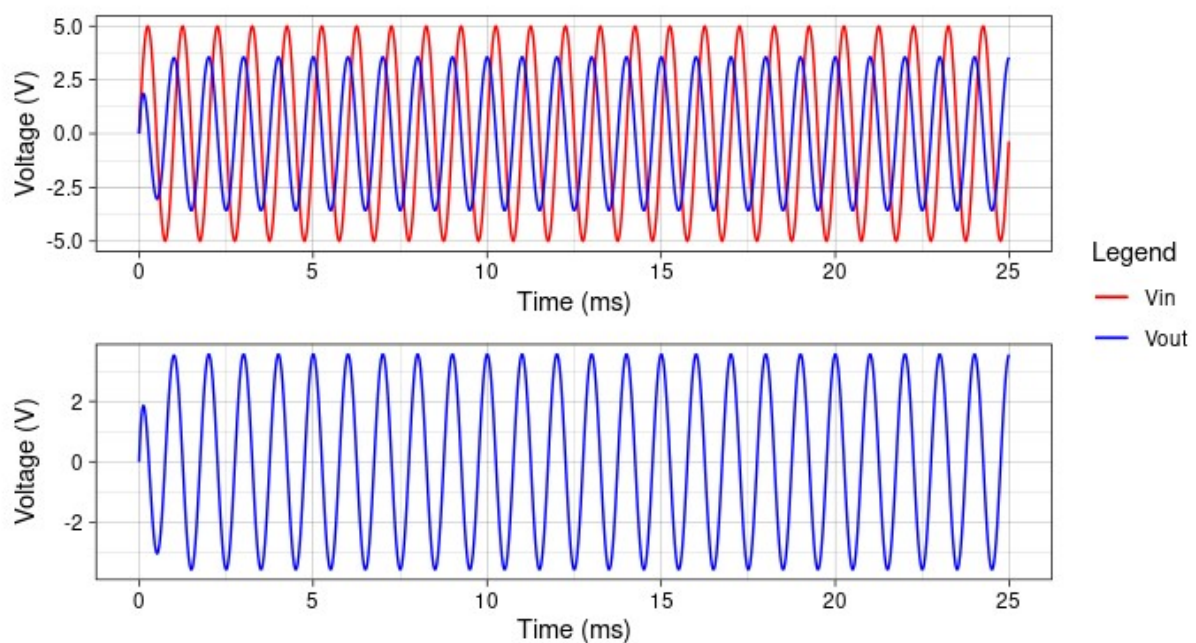

Zoom in Vout


frekuensi input = 1 kHz

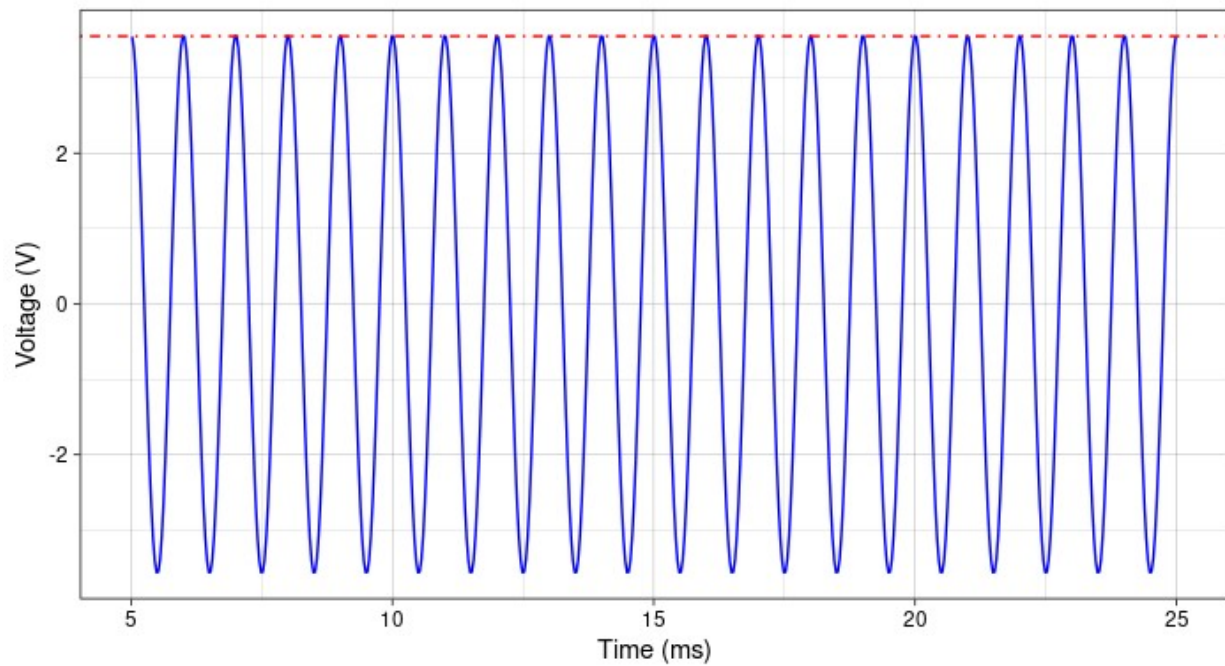

Bessel


Bessel HPF @ $F = 1000$ Hz

Orde 2

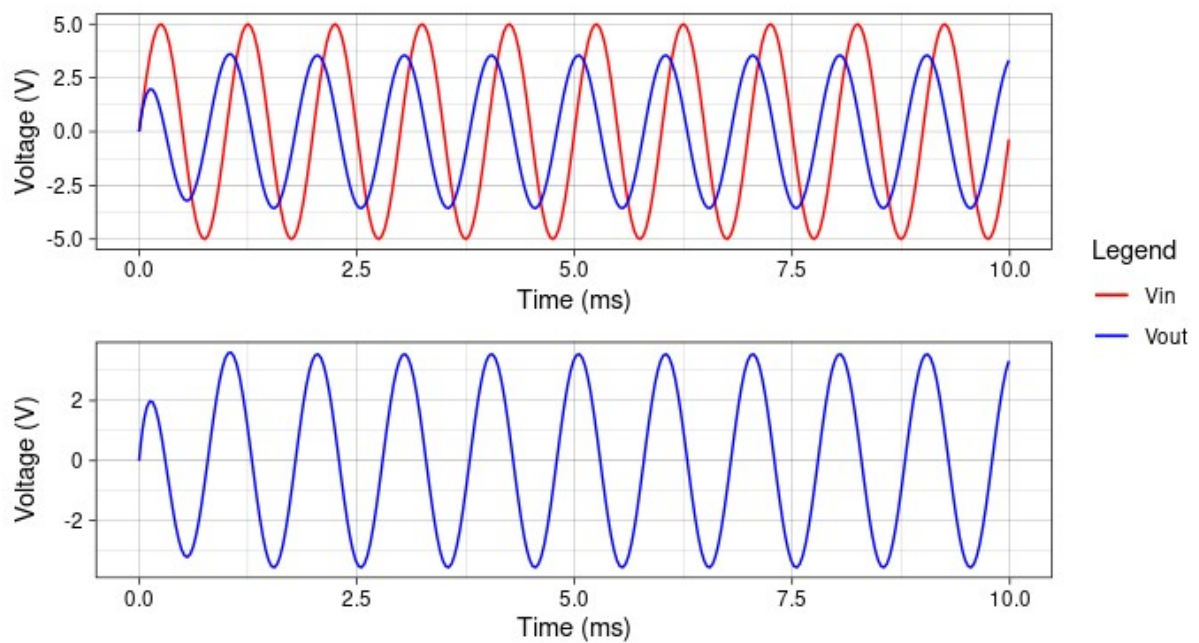

Zoom In Vout Bessel HPF Orde 2


F = 1000 Hz

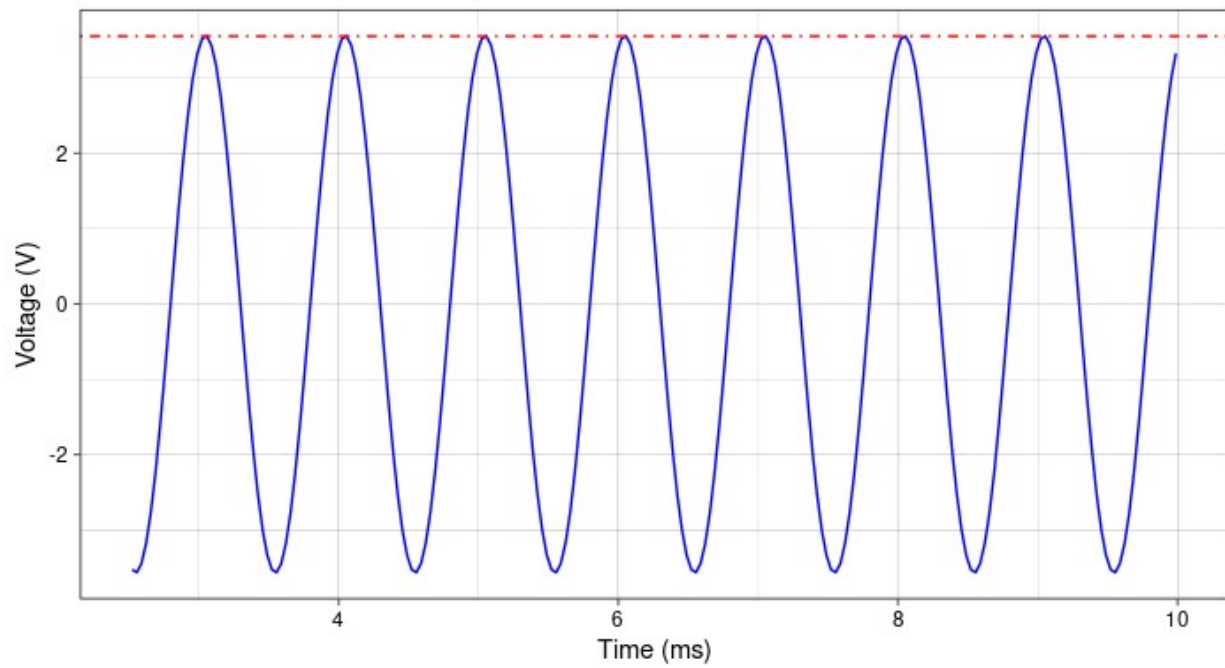

Chebyshev


Chebyshev 3-dB HPF orde 2

Frekuensi input = 1000 Hz

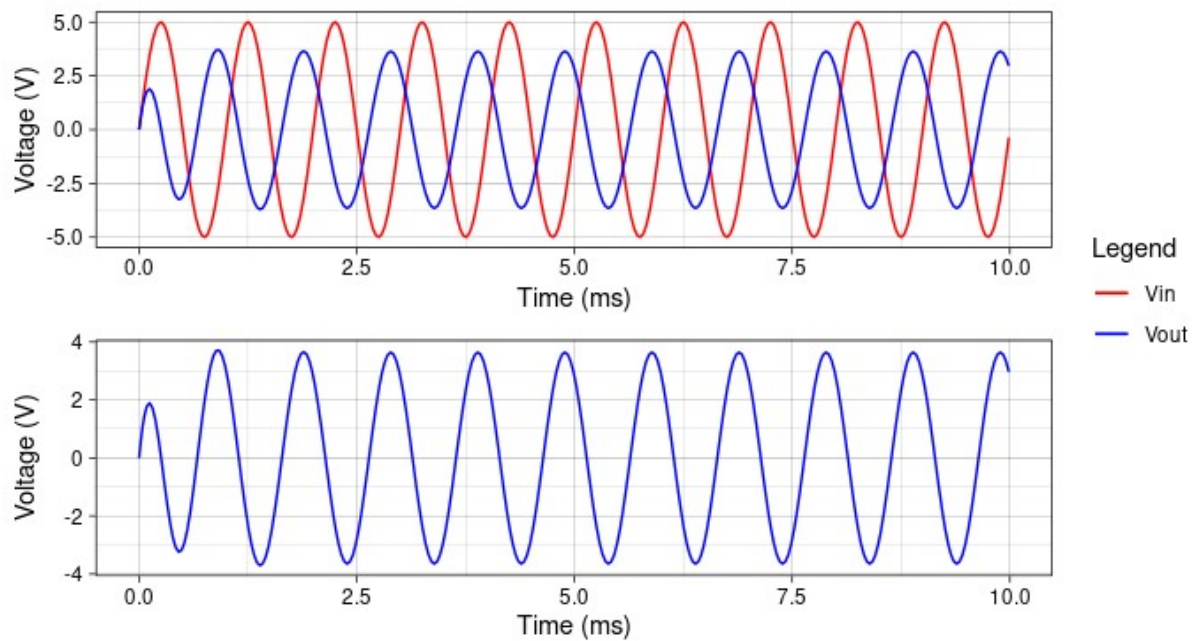

Vout Chebychev HPF orde 2

F = 1000 Hz

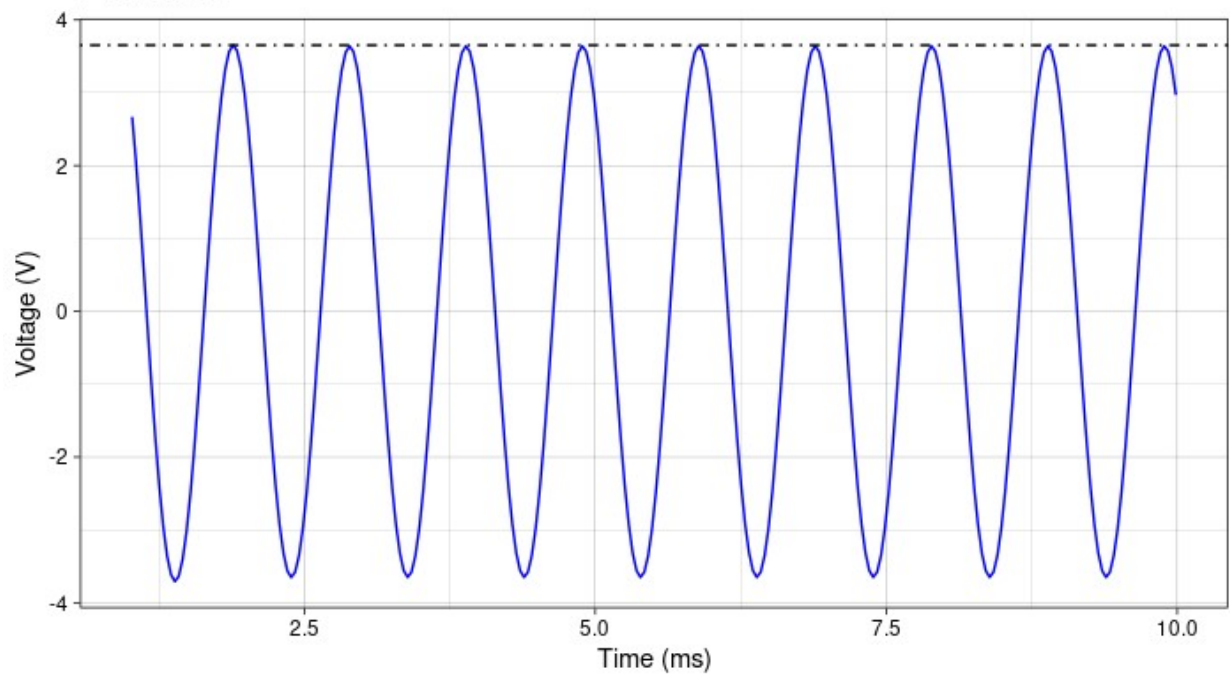


- Gambarkan bentuk gelombang input dan output (time domain) HPF saat Gain = -40dB:

Butterworth


Butterworth HPF Orde 2

frekuensi input = 100 Hz

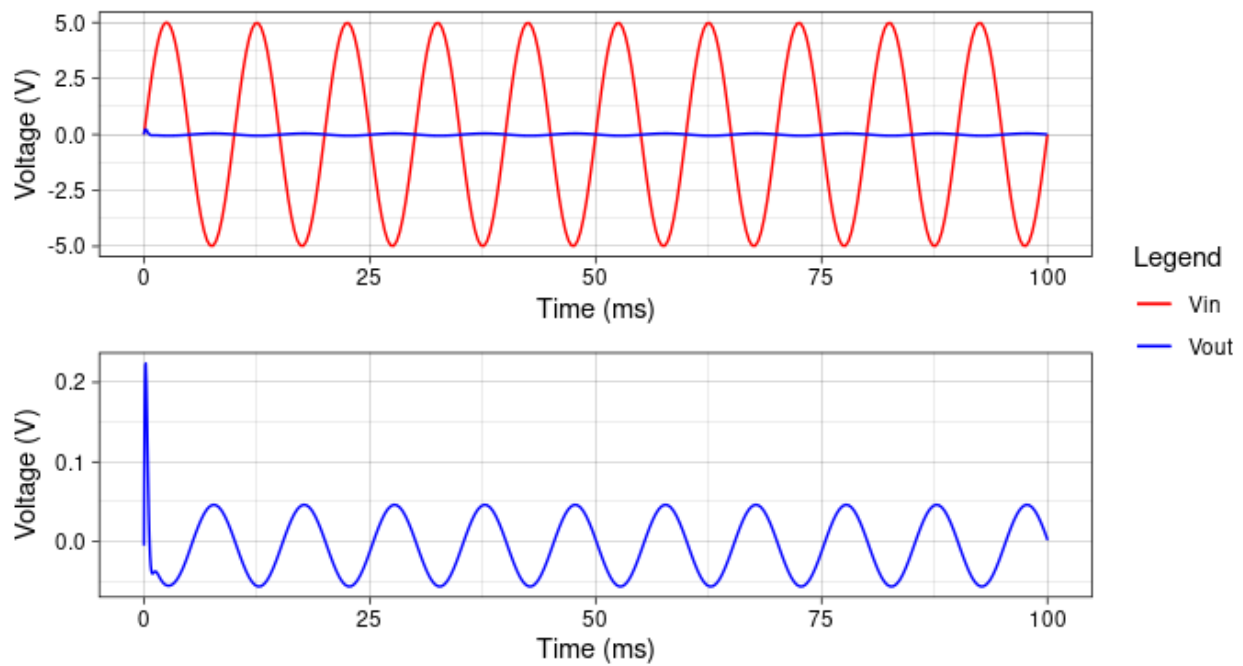

Zoom in Vout


frekuensi input = 100 Hz

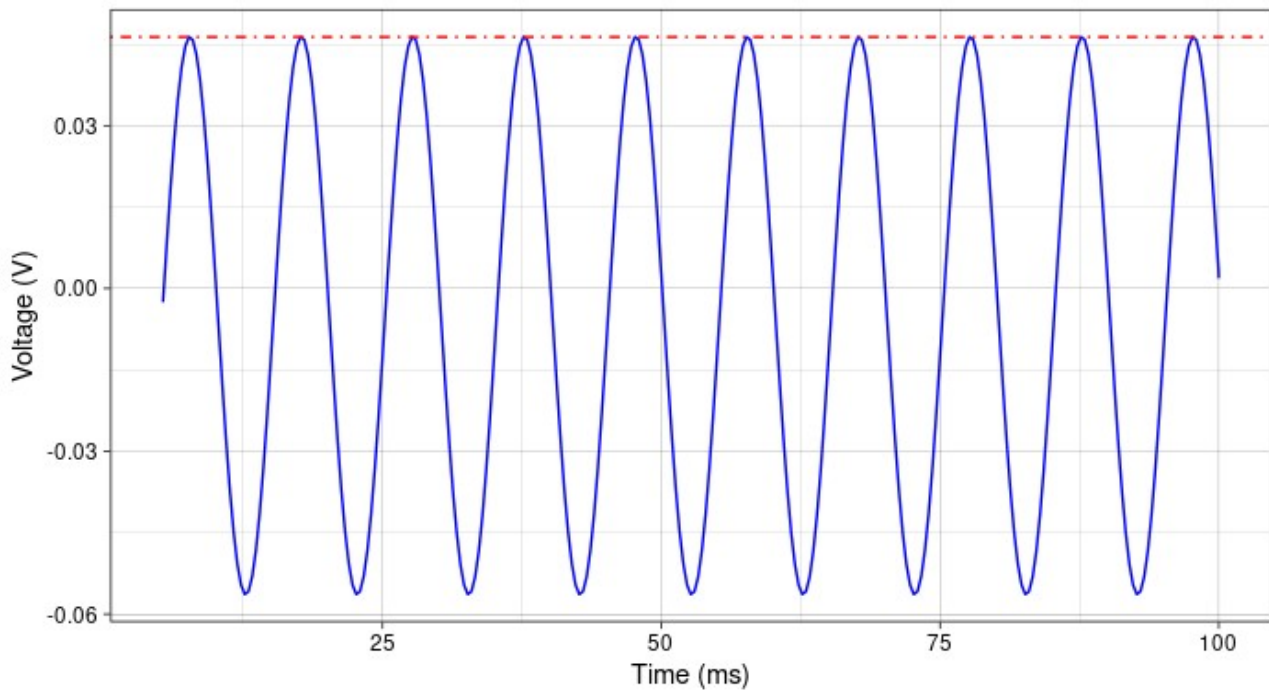

Bessel


Bessel HPF @F = 100 Hz

Orde 2

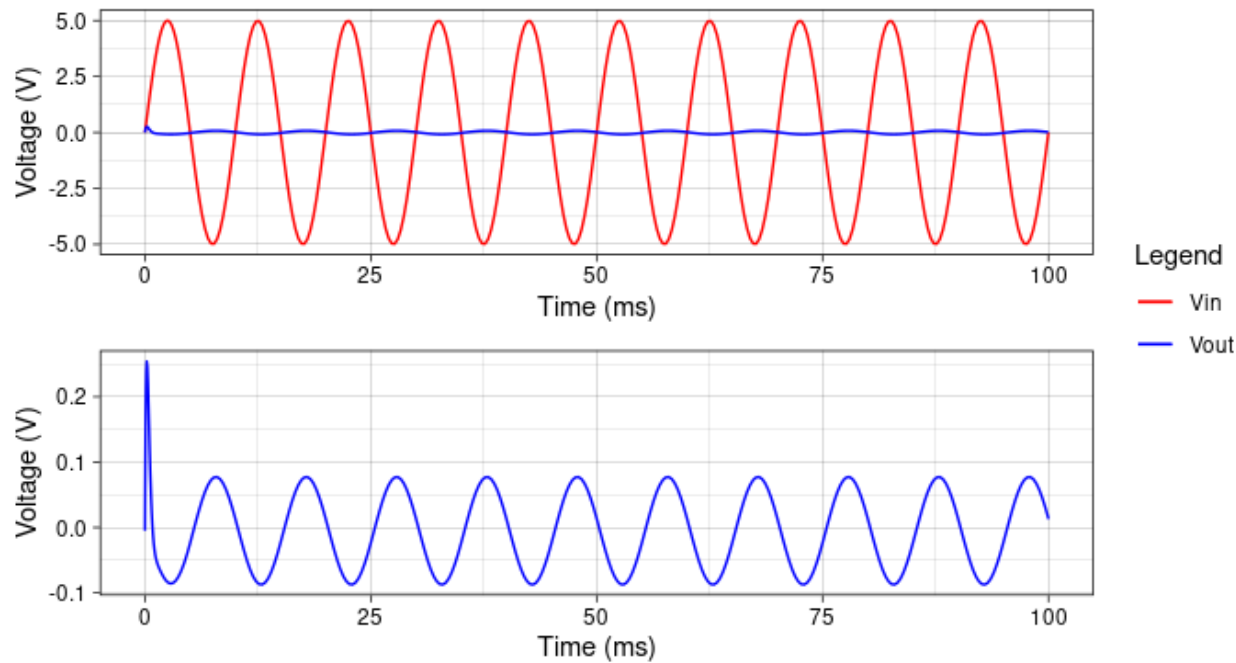

Zoom In Vout Bessel HPF Orde 2


F = 100 Hz

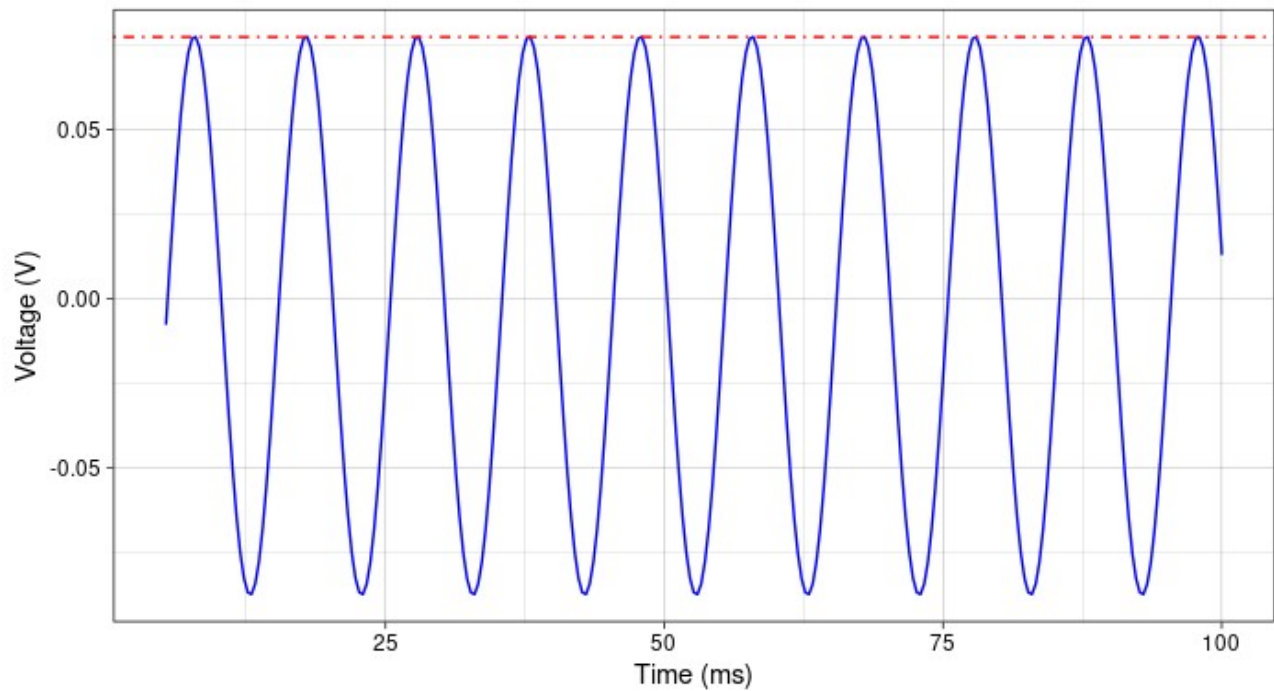

Chebychev 3-dB


Chebychev 3-dB HPF orde 2

Frekuensi input = 100 Hz

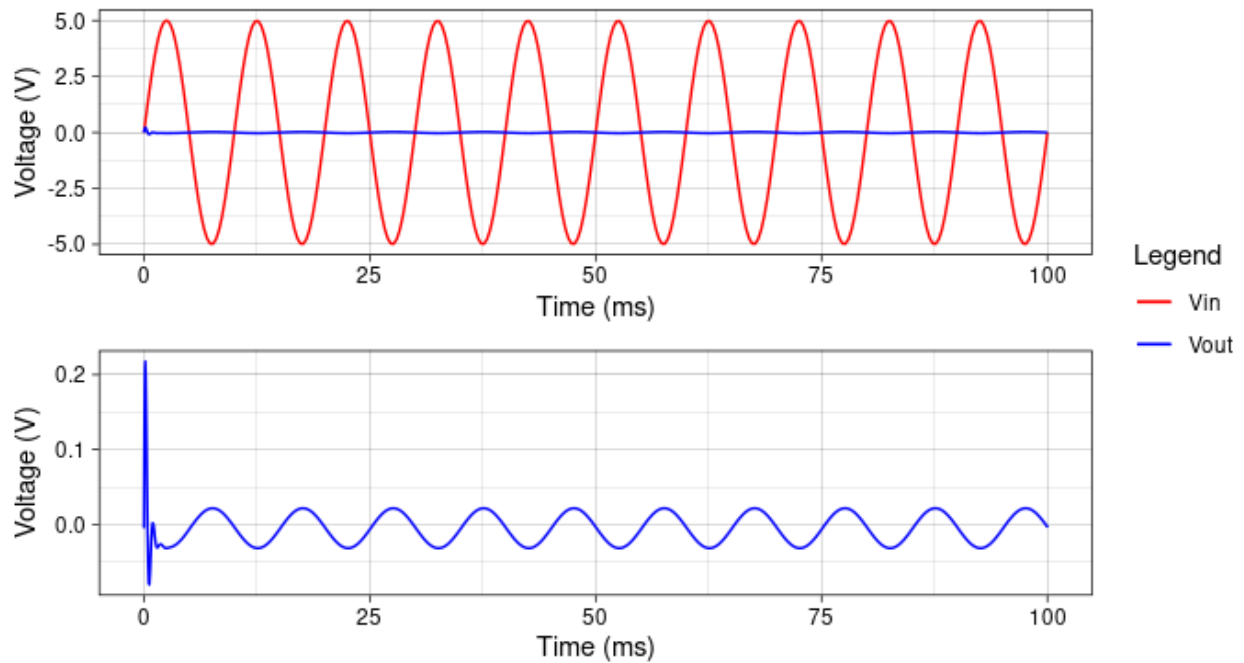



V_{out} Chebychev HPF orde 2

$F = 100$ Hz

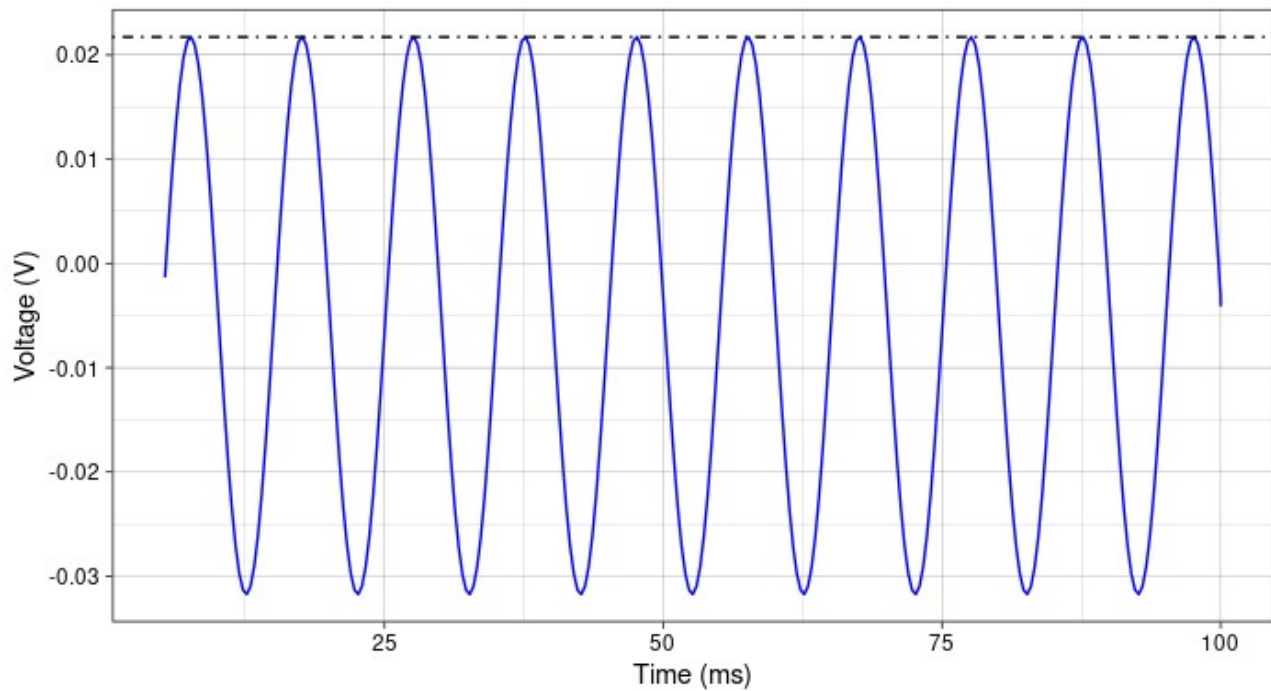

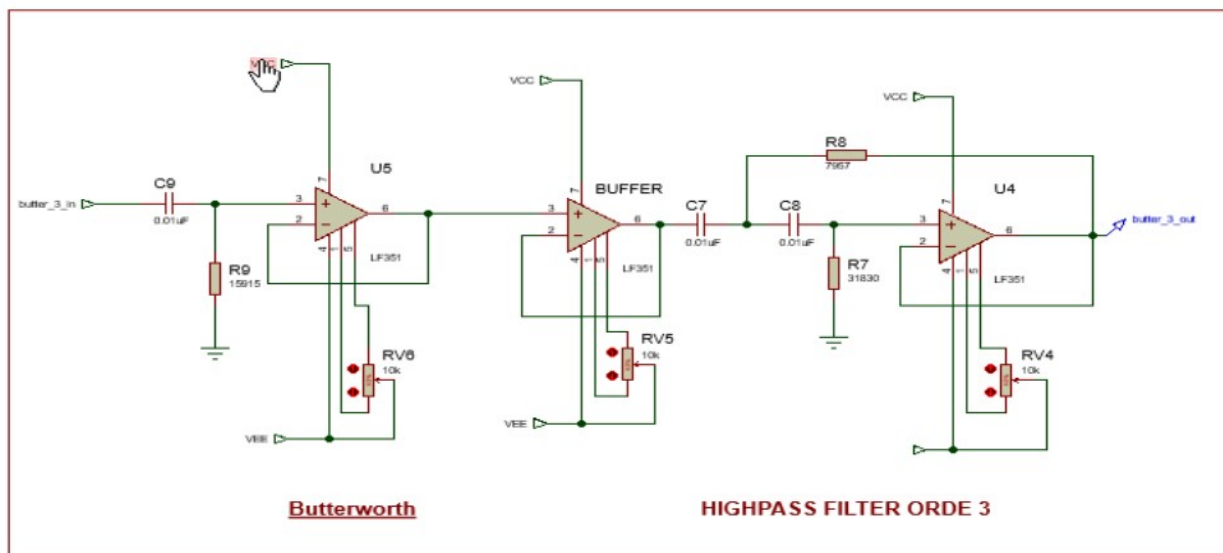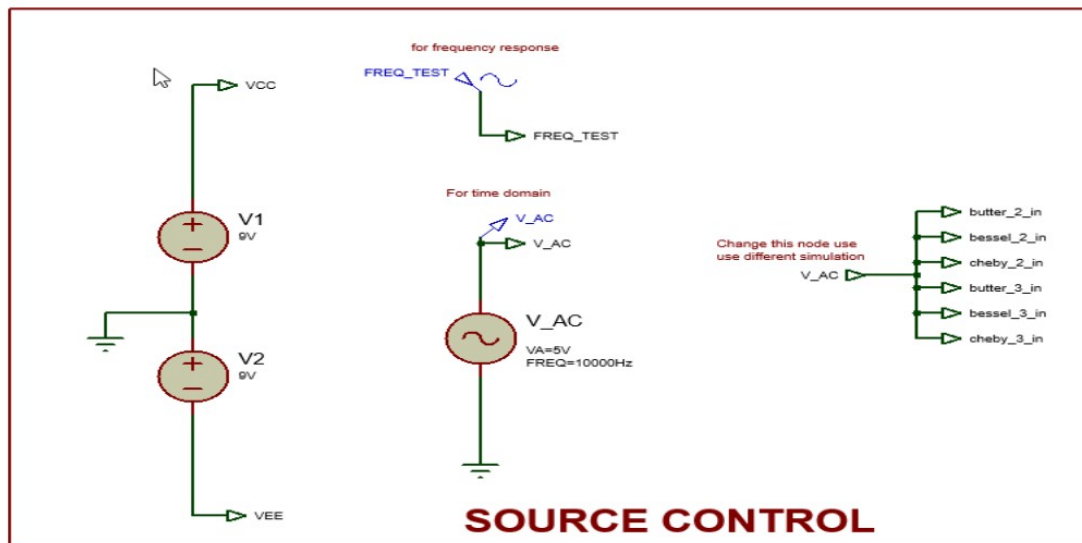B. Highpass Filter Orde 3

Screenshoot rangkaian (3 rangkaian filter identik, hanya berbeda di nilai komponen)



Perhitungan desain rangkaian:

* Highpass Filter orde 3 ($f_c = 1000 \text{ Hz}$)

① Butterworth ($a_1 = 1$; $a_2 = 1$; $b_2 = 1$; $C = 0.01 \mu\text{F}$)

② Stage 1

$$R_0 = \frac{1}{\pi f_c a_1 C} = \frac{1}{\pi (1000)(1)(0.01 \cdot 10^{-6})} = 15915 \Omega$$

③ Stage 2

$$R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_2} = \frac{1}{\pi (1000)(0.01 \cdot 10^{-6})(1)} = 31830 \Omega$$

$$R_2 = \frac{a_1}{4\pi f_c C b_2} = \frac{1}{4\pi (1000)(0.01 \cdot 10^{-6})(1)} = 7957 \Omega$$

⑥ Bessel ($a_1 = 0,756$; $a_2 = 0,996$; $b_2 = 0,4772$; $C = 0,01 \mu F$)

⊙ Stage 1

$$R_0 = \frac{1}{2\pi f_c a_1 C} = \frac{1}{2\pi (1000) (0,756) (0,01 \cdot 10^{-6})} = 21052 \Omega$$

⊙ Stage 2

$$R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_2} = \frac{1}{\pi (1000) (0,01 \cdot 10^{-6}) (0,996)} = 31958 \Omega$$

$$R_2 = \frac{a_1}{4\pi f_c C b_2} = \frac{0,996}{4\pi (1000) (0,01 \cdot 10^{-6}) (0,4772)} = 16609 \Omega$$

⑦ 3dB Chebyshev

($a_1 = 3,3996$; $a_2 = 0,3559$; $b_2 = 1,1923$; $C = 0,01 \mu F$)

⊙ Stage 1

$$R_0 = \frac{1}{2\pi f_c C a_1} = \frac{1}{2\pi (1000) (0,01 \cdot 10^{-6}) (3,3996)} = 4751 \Omega$$

⊙ Stage 2

$$R_1 = \frac{1}{\pi f_c C a_2} = \frac{1}{\pi (1000) (0,01 \cdot 10^{-6}) (0,3559)} = 89438 \Omega$$

$$R_2 = \frac{a_2}{4\pi f_c C b_2} = \frac{0,3559}{4\pi (1000) (0,01 \cdot 10^{-6}) (1,1923)} = 2375 \Omega$$

Hasil percobaan:


$V_{cc} = 9 \text{ volt}$; $f_{\text{cutoff}} = 1000 \text{ Hz}$; $C_0 = C_1 = C_2 = C = 0,01 \mu F$

Tabel 4.2


Vin (Vpeak)	Fin (Hz)	Fout (Hz)	Vout (Vpeak)		
			Butterworth	Bessel	Chebyshev
			$R_0 = 15915 \Omega$	$R_0 = 21052 \Omega$	$R_0 = 4751 \Omega$
			$R_1 = 31830 \Omega$	$R_1 = 31958 \Omega$	$R_1 = 89438 \Omega$
			$R_2 = 7957 \Omega$	$R_2 = 16609 \Omega$	$R_2 = 2375 \Omega$
5 V	10	10	0.1523273	0.153918	0.439579
	100	100	0.157482	0.168192	0.440882
	1000	1000	3.72844	3.70712	4.09061
	10000	10000	5.11806	5.17626	5.26553

- Grafik respon frekuensi terhadap gain dalam skala logaritmik (diagram Bode) HPF orde 3:


Butterworth

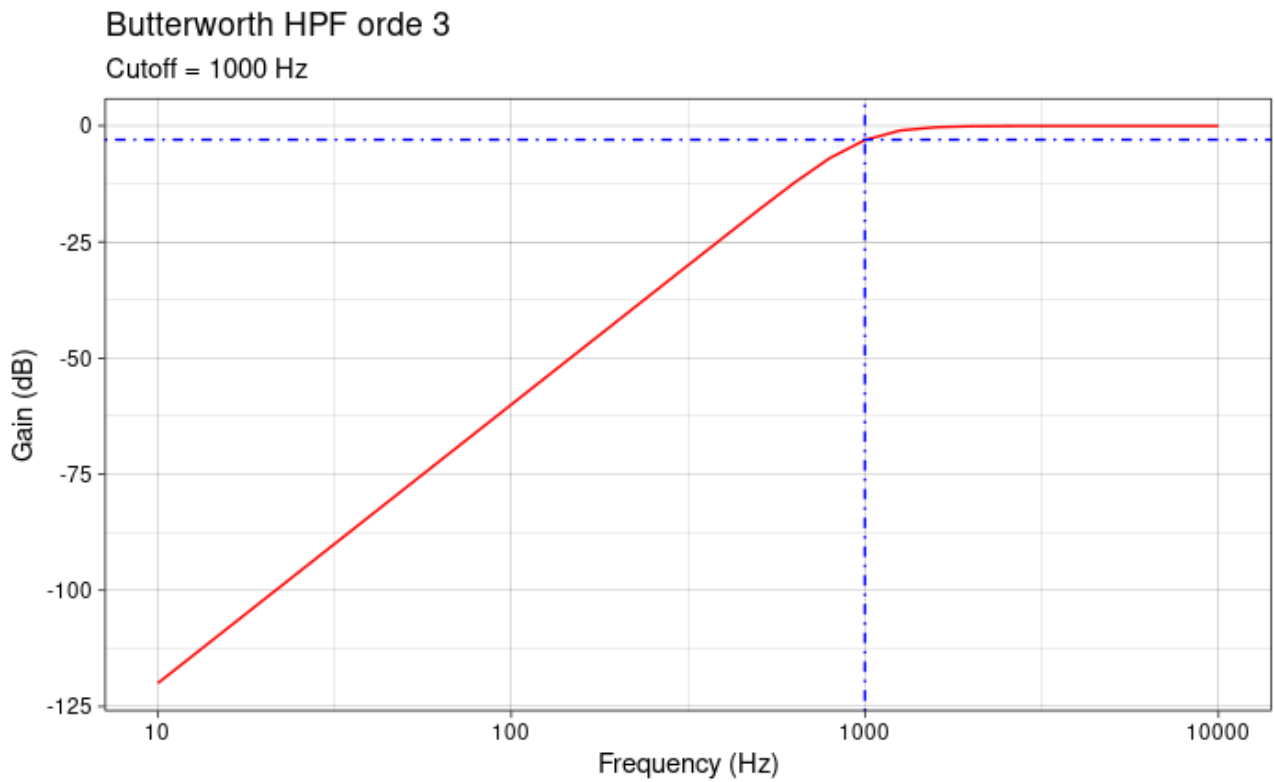

Bessel

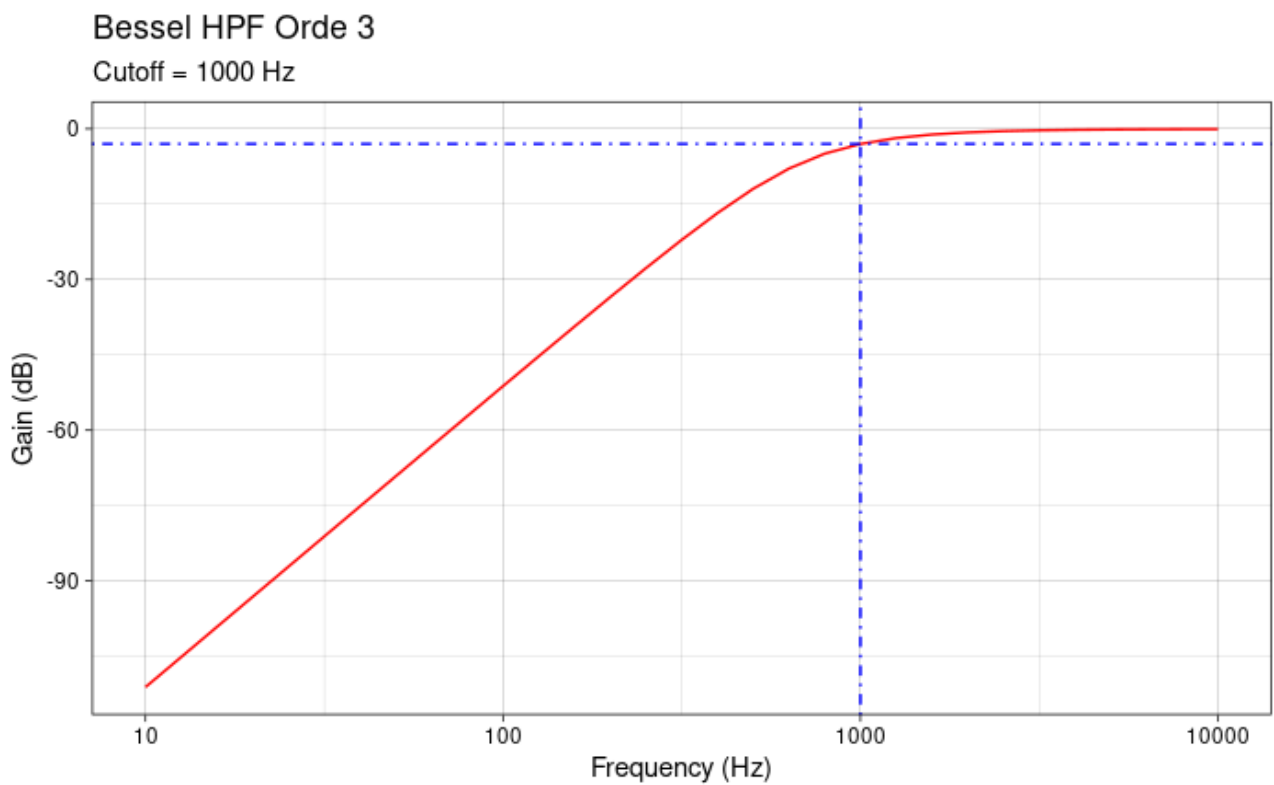

Chebyshev 3-dB

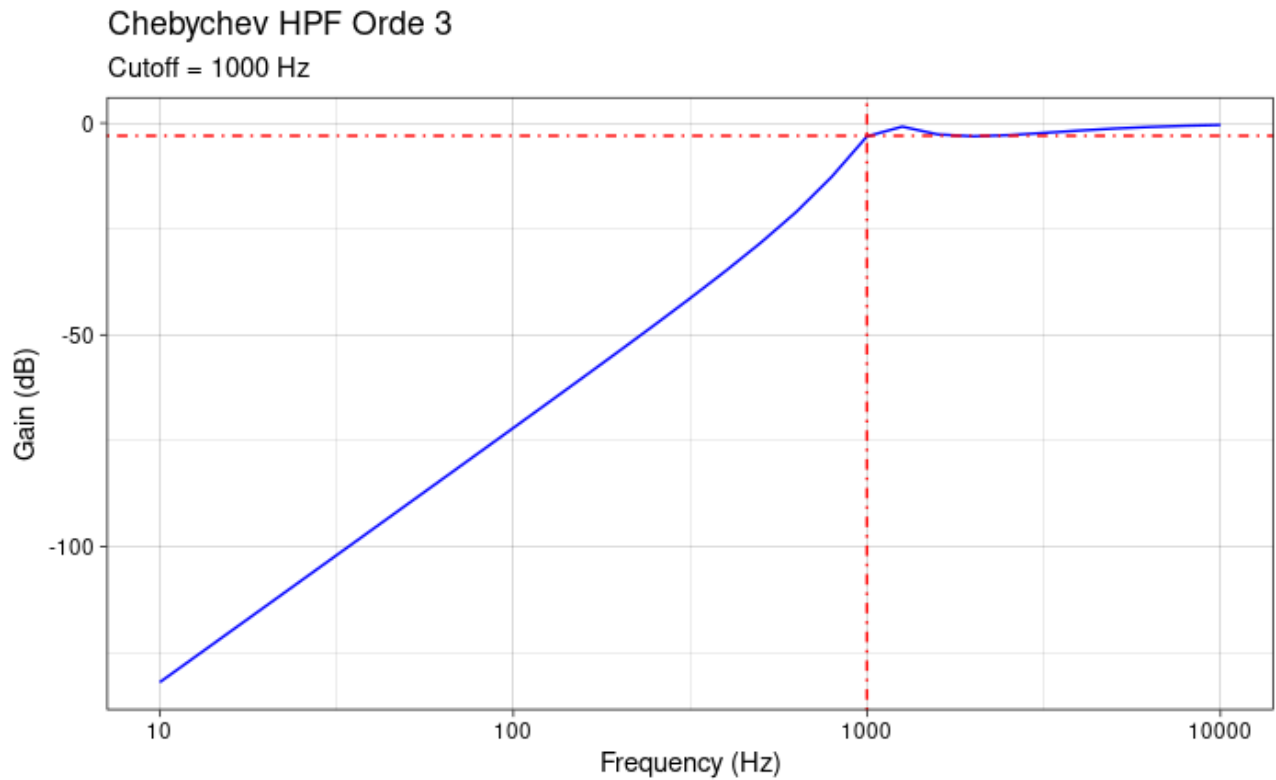


- Puncak *ripple* HPF Chebyshev pada frekuensi input = 1995.262 Hz, amplitudo output HPF:

$$Gain = -3.10983 = 0.699050418 \text{ kali}$$

$$V_{out} = 5 \text{ V} \times 0.699050418 = 3.495252092 \text{ V}$$
- Gambarkan bentuk gelombang input dan output (time domain) HPF saat frekuensi cutoff :


HPF Butterworth Orde 3

Frekuensi input = 1000 Hz

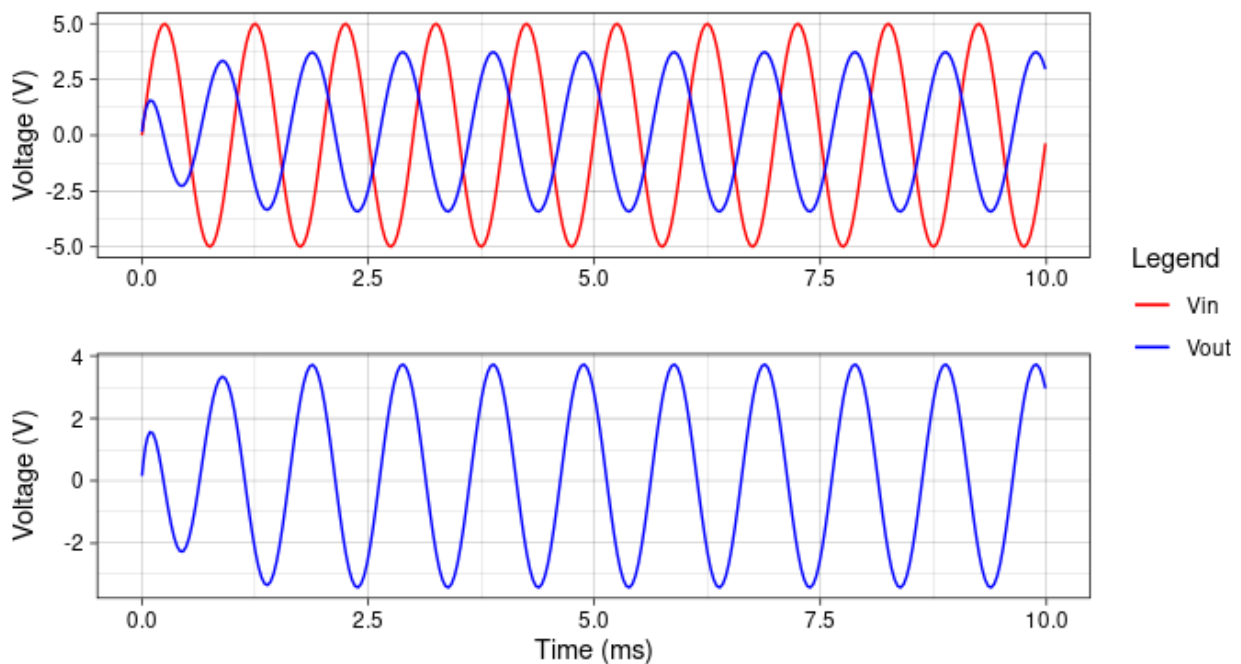


Zoom in Vout Butterworth HPF Orde 3

Frekuensi input = 1000 Hz

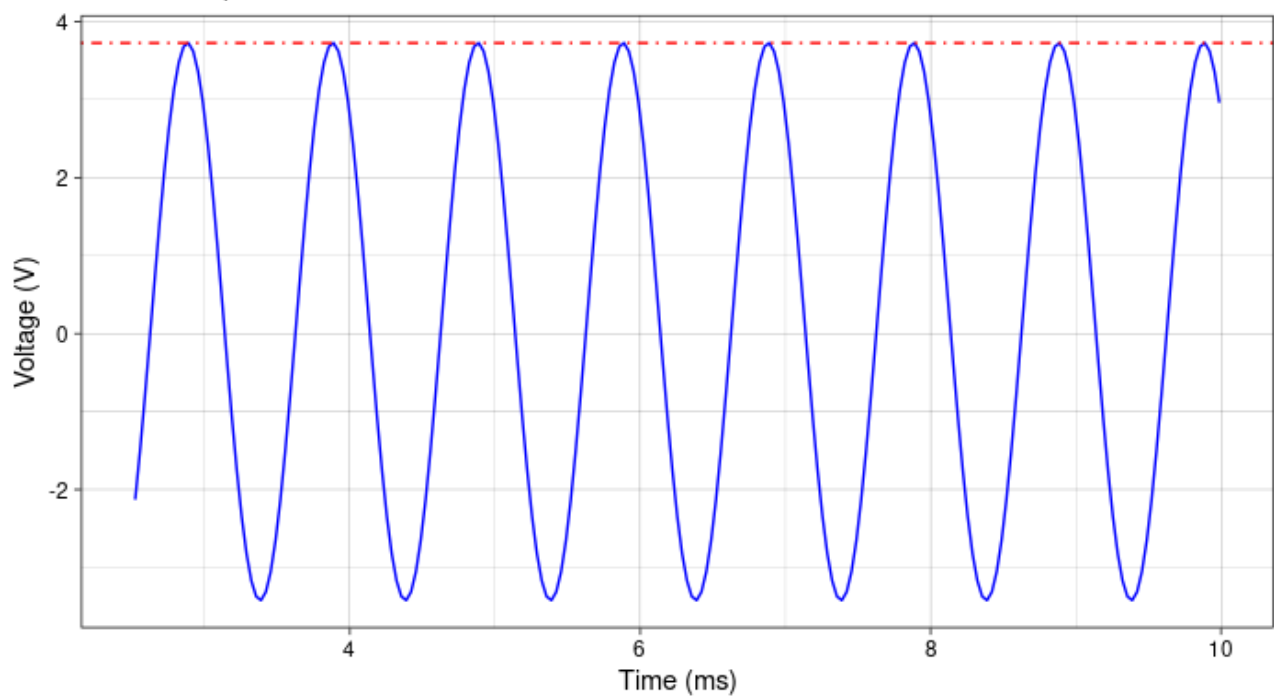


HPF Bessel Orde 3

Frekuensi input = 1000 Hz

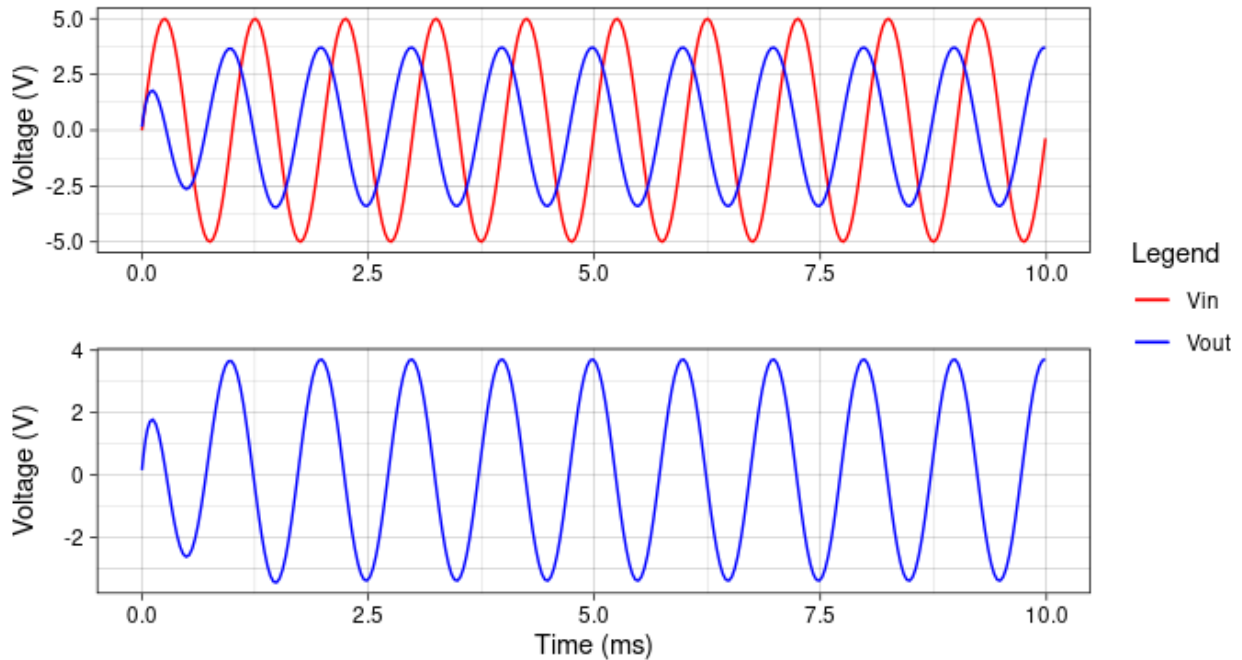


Zoom in Vout Bessel HPF Orde 3

Frekuensi input = 1000 Hz

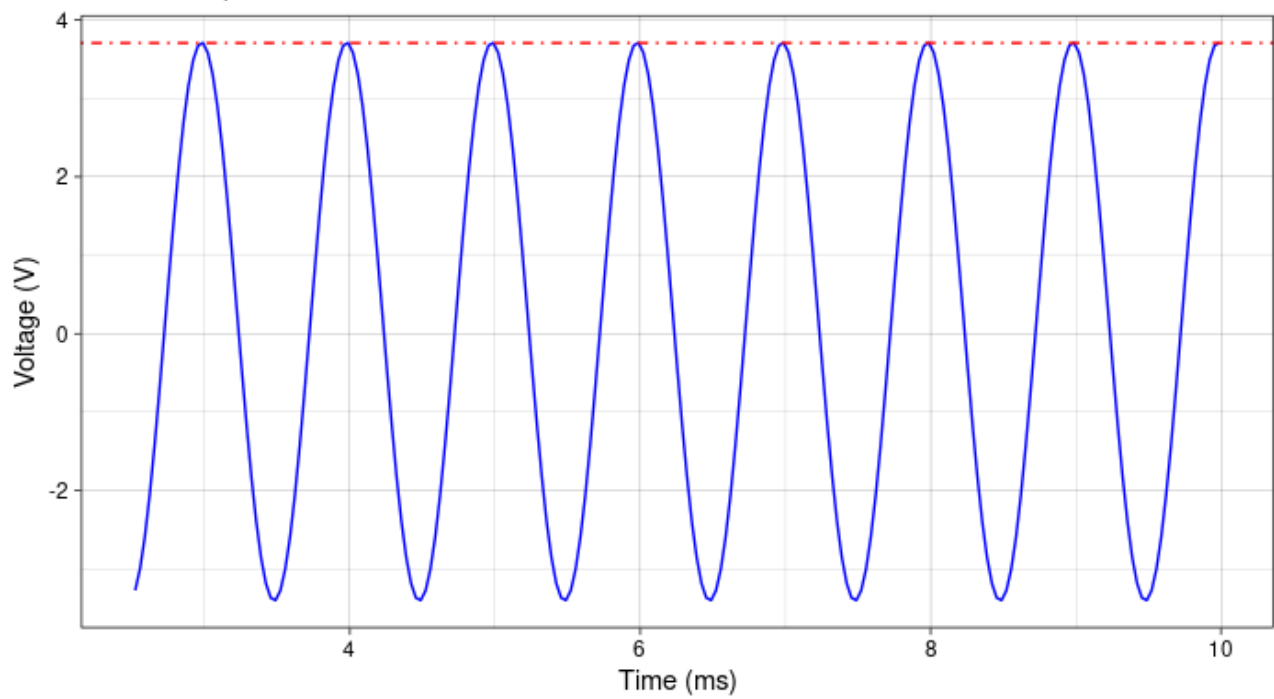


Chebyshev HPF Orde 3

Frekuensi input = 1000 Hz

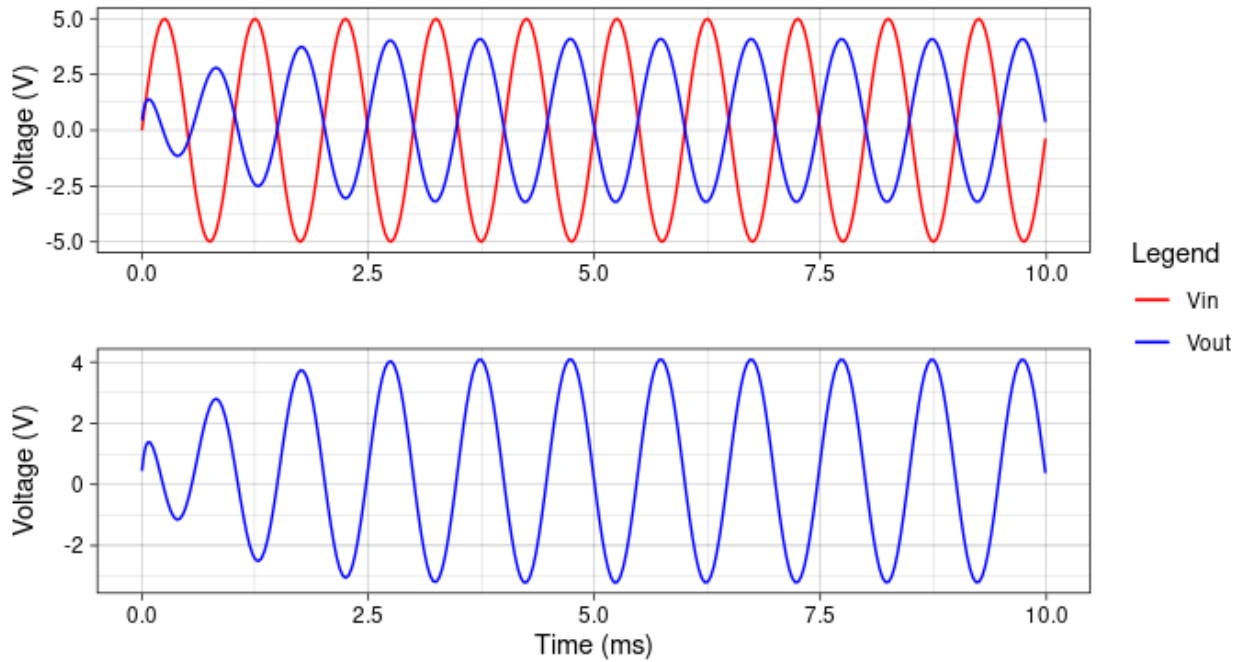

Zoom in Vout Chebychev HPF Orde 3


Frekuensi input = 1000 Hz

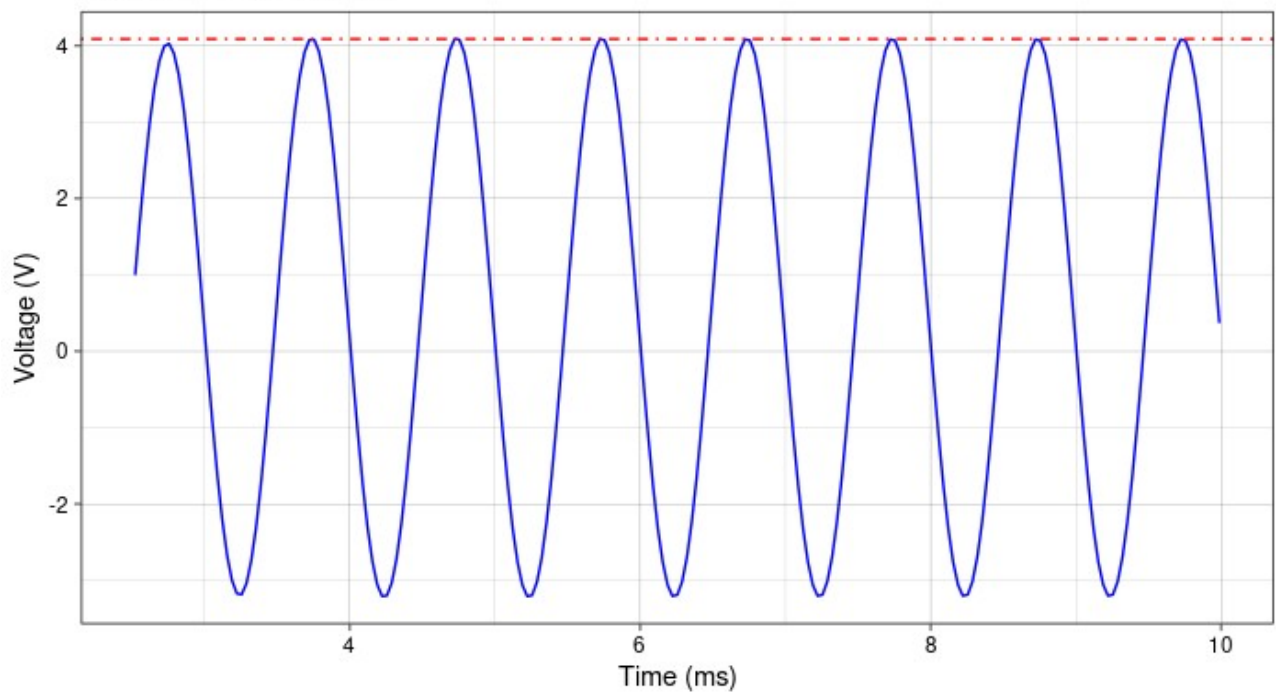

- Gambarkan bentuk gelombang input dan output (time domain) HPF saat Gain = -60dB:


HPF Butterworth Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

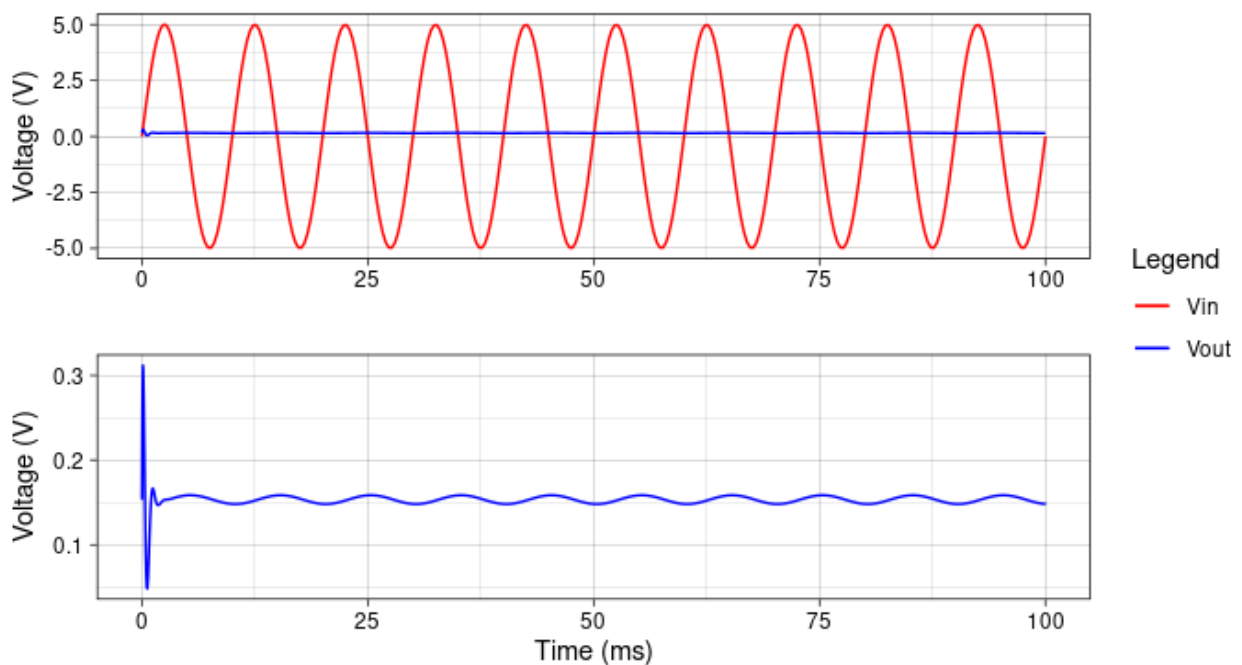


Zoom in Vout Butterworth HPF Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

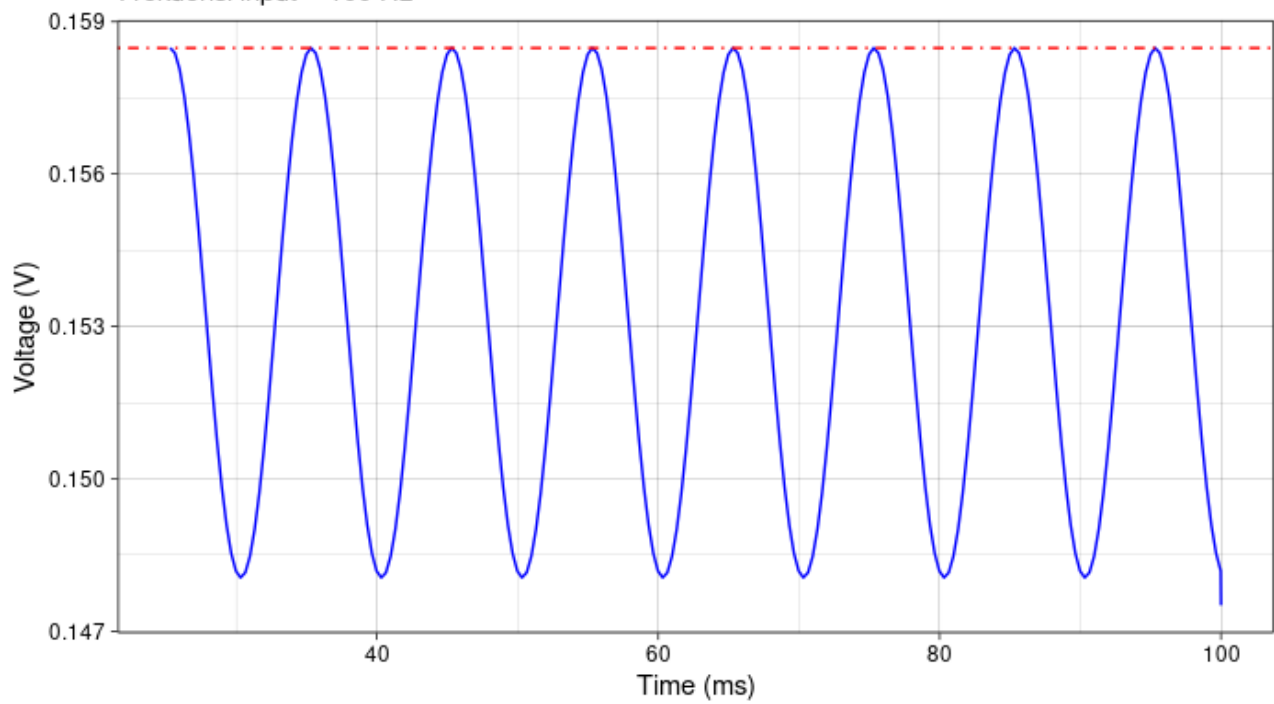


HPF Bessel Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

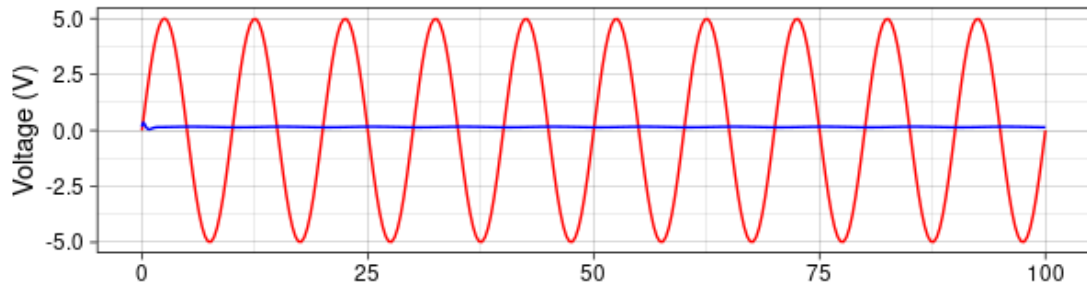


Legend

— Vin
— Vout

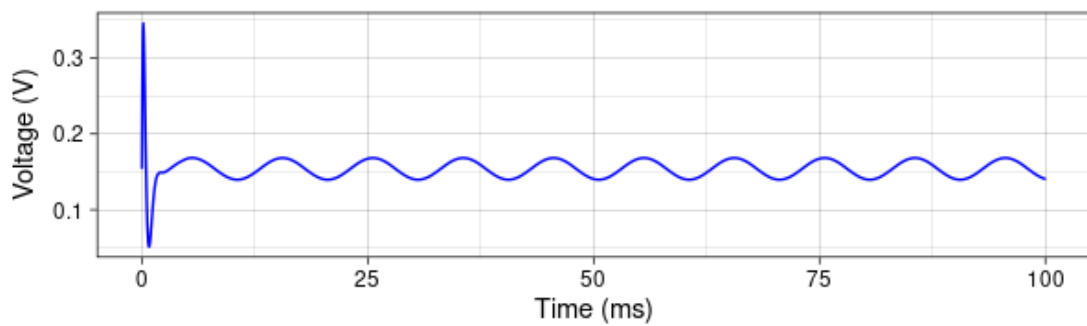


Zoom in Vout Bessel HPF Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

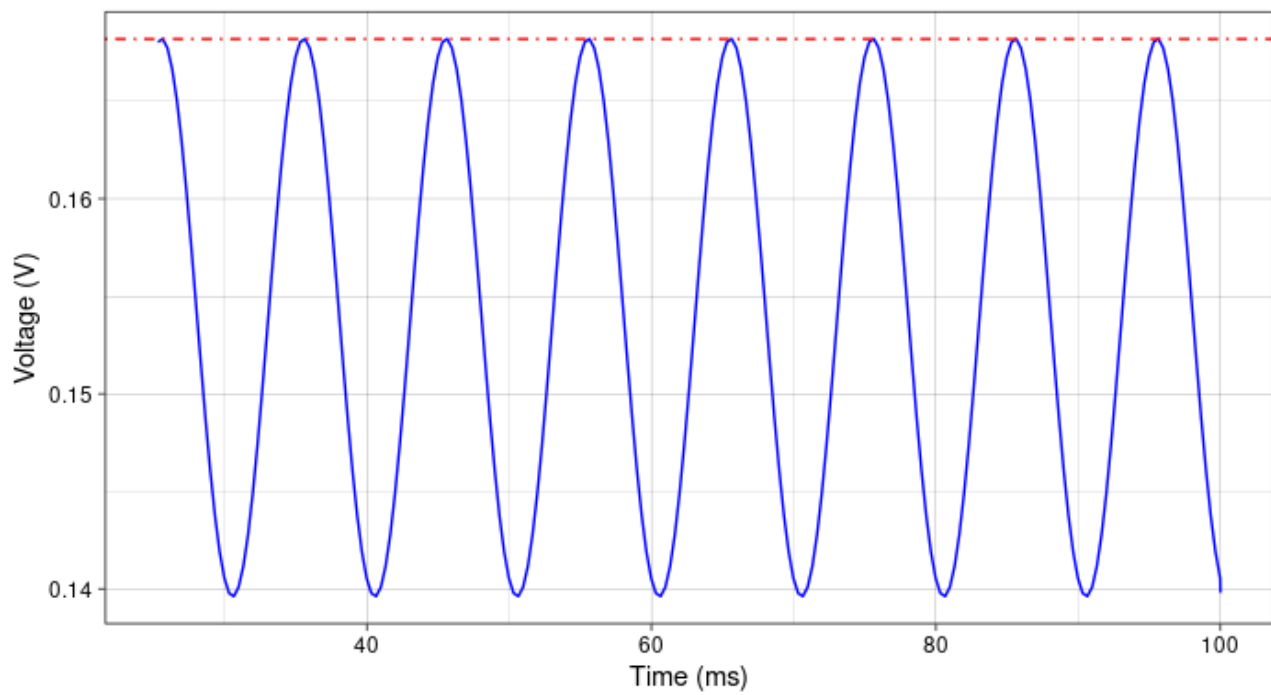


Chebyshev HPF Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

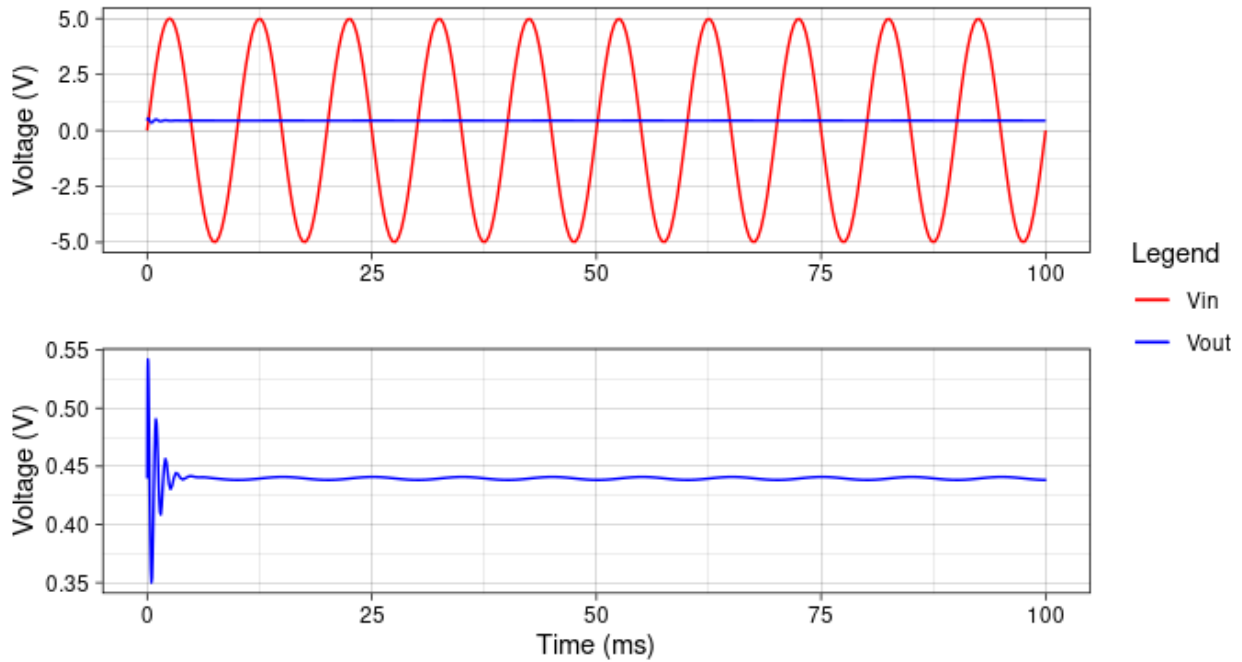

Zoom in Vout Chebychev HPF Orde 3

Frekuensi input = 100 Hz

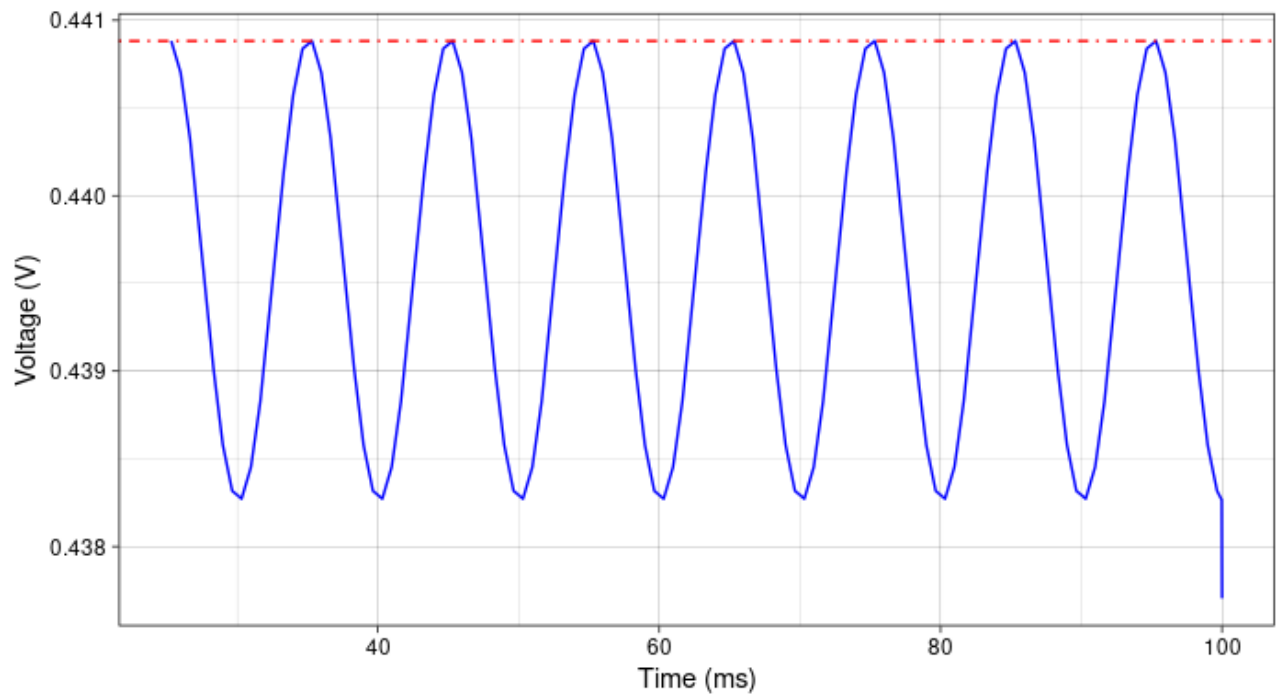


Analisa

dari grafik perbandingan filter berikut:

Perbandingan HPF orde 2

Cutoff = 1000 Hz

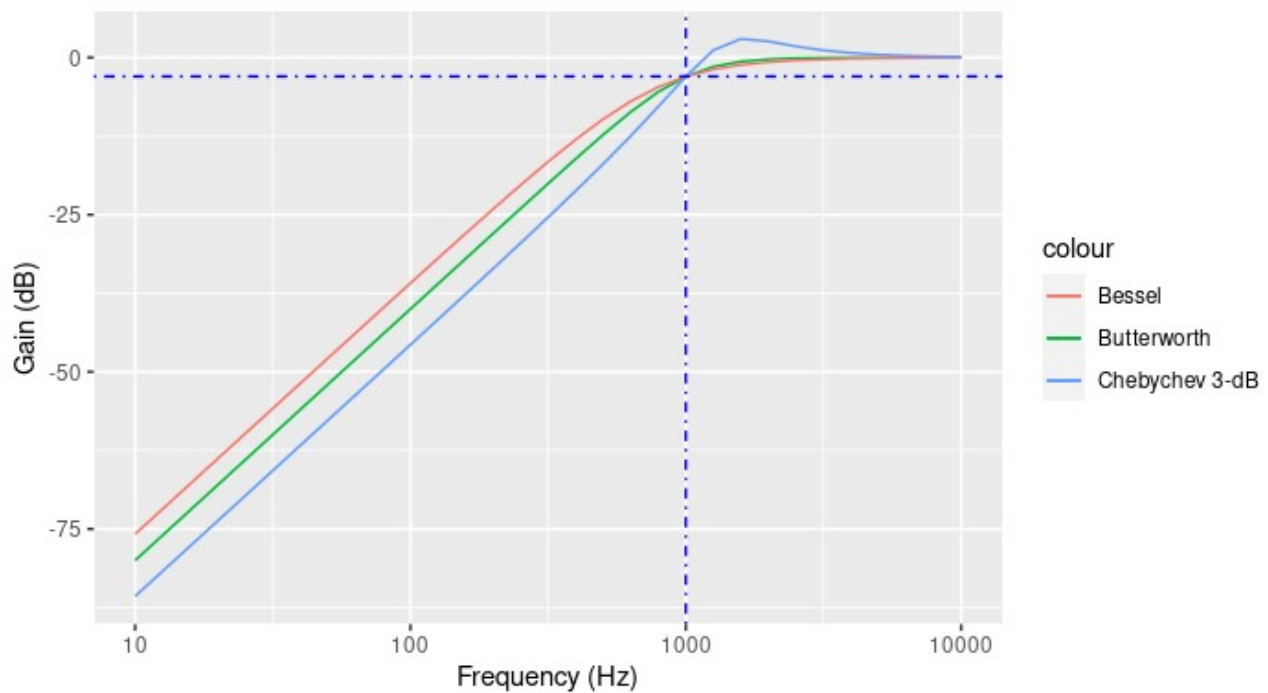


Maka dapat terlihat bahwa Chebyshev memberikan roll-off dB yang lebih cepat, sedangkan Bessel yang paling lambat

Demikian juga berlaku untuk filter orde 3. Namun pada filter orde 3, roll-off dB/decade adalah sebesar -60dB / decade, sedangkan pada filter orde 2, roll-off adalah -40 dB/decade. Dengan kata lain, setiap penurunan frekuensi-bagi-10 (misalnya 1000 Hz ke 100 Hz), peredamannya sudah -60 dB, sedangkan pada filter orde 2, peredamannya masih -40 dB.


Perbandingan HPF orde 3

Cutoff = 1000 Hz

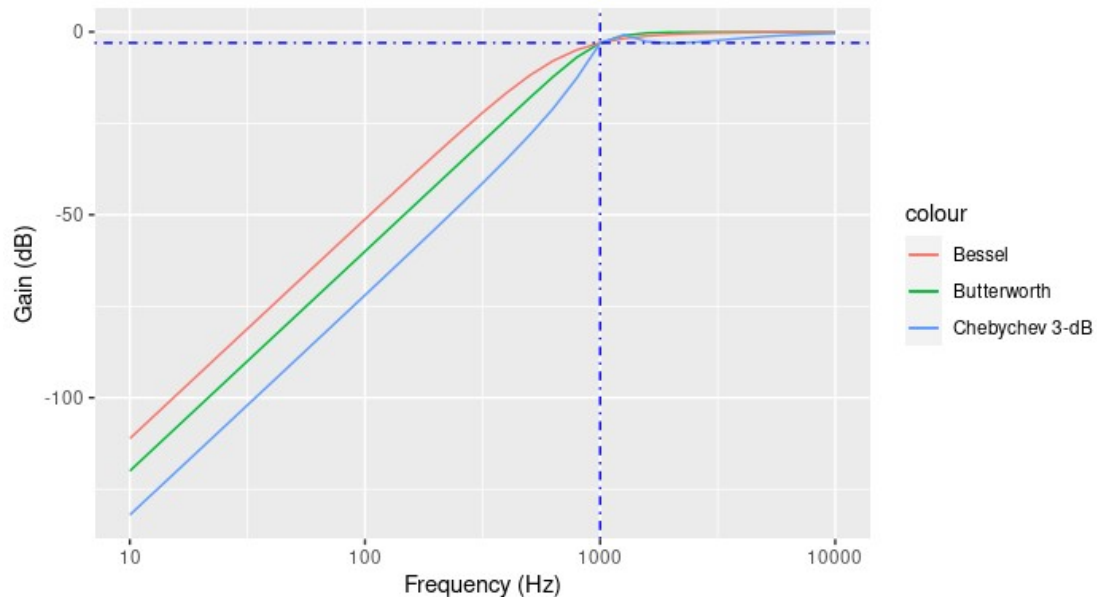

Kesimpulan

- Filter tipe Chebychev memberikan peredaman yang paling cepat dibandingkan jenis filter lain
- High Pass Filter berfungsi untuk menyaring sinyal dengan frekuensi dibawah parameter *cutoff frequency* agar teredam
- Besarnya peredaman bergantung dengan orde filter yang digunakan, untuk orde 2 adalah -40dB / decade dan -60dB / decade untuk filter orde 3.
- Walaupun filter Chebychev memiliki peredaman yang paling tajam, namun pada daerah *passband* terdapat *ripple* sehingga gain pada *passband* tidak 0 dB, melainkan berdeviasi sebesar n -dB, dimana n adalah tipe Chebychev yang digunakan, dan menentukan besarnya ripple maksimum pada daerah *passband* (dalam praktikum yang digunakan adalah 3-dB)

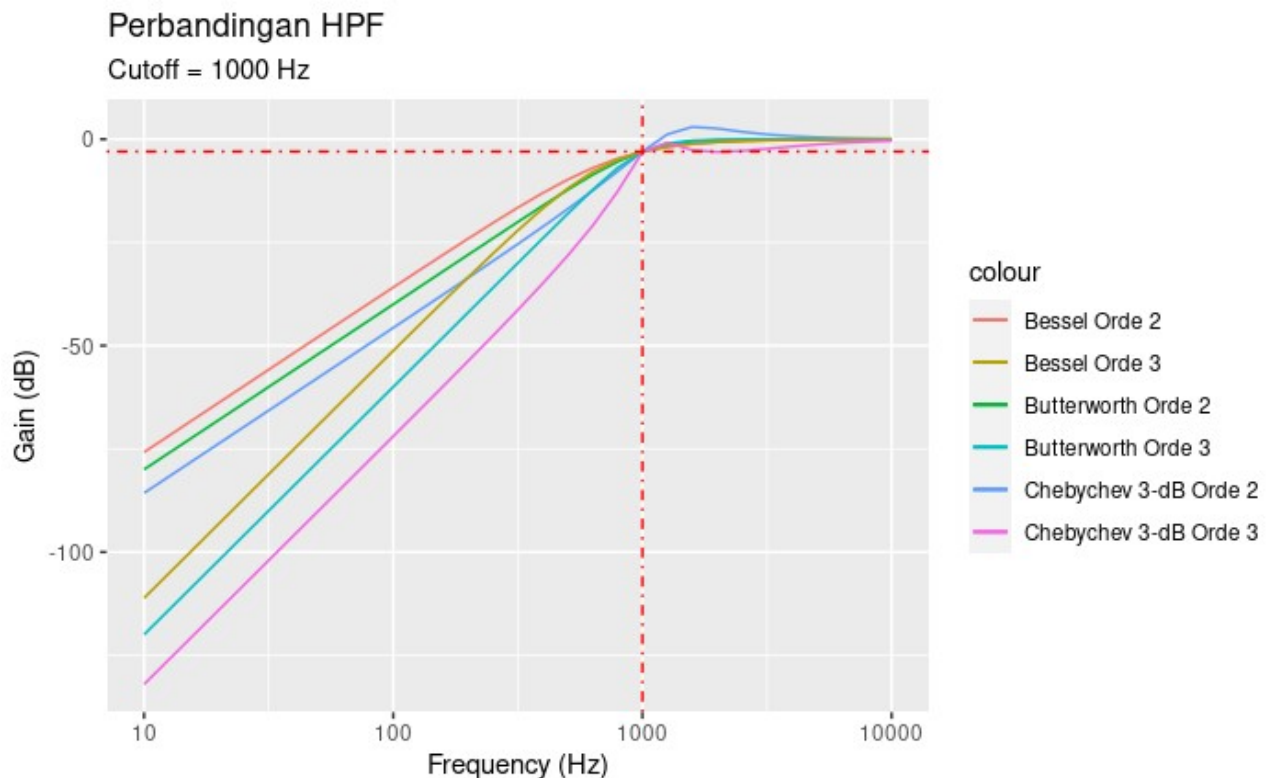

Lampiran (Tugas Awal)

Tugas awal

Diketahui : - $V_{peak} = 5V$

Ditanya : - Output untuk : $-3dB$, $-40dB$, $-60dB$

$-3dB$

$$Gain(dB) = 20 \log(Gain)$$

$$\frac{Gain(dB)}{20} = \log(Gain)$$

$$Gain = 10^{\left(\frac{Gain(dB)}{20}\right)} = 10^{\left(\frac{-3}{20}\right)} = 0,7079$$

$$V_{out} = (5V) \cdot (0,7079) = \underline{3,54V}$$

$-40dB$

$$Gain = 10^{\left(\frac{-40}{20}\right)} = 0,01$$

$$V_{out} = (5) (0,01) = \underline{0,05V}$$

$-60dB$

$$Gain = 10^{\left(\frac{-60}{20}\right)} = 0,001$$

$$V_{out} = (5) (0,001) = 0,005V = \underline{5mV}$$