

Tugas Awal

Diketahui : $V_{in} = 5V$

V_{out} :

(a) Gain = $-3dB$?

(b) Gain = $-40dB$?

(c) Gain = $-60dB$

(*) Gain(dB) = $20 \log_{10}(\text{Gain})$

$$\log_{10}(\text{Gain}) = \frac{\text{Gain (dB)}}{20}$$

$$\boxed{\text{Gain} = (10)^{\frac{\text{Gain (dB)}}{20}}}$$

(*) $-3dB \rightarrow \text{Gain} = (10)^{-3/20} = 0,707$

$$V_{out} = (5V) \cdot (0,707) = \underline{3,5397V}$$

(*) $-40dB \rightarrow \text{Gain} = (10)^{-40/20} = 0,01$

$$V_{out} = (5V) \cdot (0,01) = 0,05V$$

(*) $-60dB \rightarrow \text{Gain} = (10)^{-60/20} = 0,001$

$$V_{out} = (5V) \cdot (0,001) = 0,005V$$

LPF Orde II

① Butterworth ($a_1 = \sqrt{2}$, $b_1 = 1$, $C_1 = 0,01 \mu F$)

② $C_2 > C_1 \frac{4b_1}{a_1^2} \rightarrow C_2 > (0,01) \frac{(4)(1)}{(\sqrt{2})^2} \cdot 10^{-6}$

$$C_2 > 0,02 \mu F$$

$$\boxed{C_2 = 0,05 \mu F} \quad \checkmark$$

③ $R_{1,2} = \frac{a_1 C_2 \pm \sqrt{(a_1 C_2)^2 - 4b_1 C_1 C_2}}{4\pi f C_1 C_2}$

④ $(a_1 C_2) = 7,07 \cdot 10^{-8} \quad \checkmark$

⑤ $(a_1 C_2)^2 = 5 \cdot 10^{-15} \quad \checkmark$

⑥ $(C_1 C_2) = 5 \cdot 10^{-16} \quad \checkmark$

⑦ $R_{1,2} = \frac{7,07 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{5 \cdot 10^{-15} - 4(1)(5 \cdot 10^{-16})}}{4\pi (1000)(5 \cdot 10^{-16})} \quad \checkmark$

$$= 10^{12} \frac{7,07 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{5 \cdot 10^{-15} - 2 \cdot 10^{-15}}}{2\pi} \quad \checkmark$$

$$= 10^{12} \frac{7,07 \cdot 10^{-8} \pm 5,477 \cdot 10^{-8}}{2\pi} = \frac{7,07 \pm 5,477}{2\pi} \cdot 10^9 \quad \checkmark$$

$$R_1 = \frac{7,07 + 5,477}{2\pi} \cdot 10^9 = 19969 \Omega$$

$$R_2 = \frac{7,07 - 5,477}{2\pi} \cdot 10^9 = 2535 \Omega$$

⑥ Bessel ($a_1 = 1,3617$, $b_1 = 0,618$, $C_1 = 0,01 \mu F$)

⑦ $C_2 > C_1 \frac{a b_1}{a_1^2} \rightarrow C_2 > 0,01 \frac{4(0,618)}{(1,3617)^2} \cdot 10^{-6}$

$C_2 > 0,01 \mu F$

$C_2 = 0,05 \mu F \checkmark$

⑧ $R_{1,2} = \frac{a_1 C_2 \pm \sqrt{(a_1 C_2)^2 - 4 b_1 C_1 C_2}}{4 \pi f_c C_1 C_2}$

⑨ $(a_1 C_2) = 6,808 \cdot 10^{-8} \checkmark$

⑩ $(a_1 C_2)^2 = 4,635 \cdot 10^{-15} \checkmark$

⑪ $(C_1 C_2) = 5 \cdot 10^{-16} \checkmark$

⑫ $R_{1,2} = \frac{6,808 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{4,635 \cdot 10^{-15} - 4(0,618)(5 \cdot 10^{-16})}}{4 \pi (1000)(5 \cdot 10^{-16})}$

$= 10^{12} \frac{6,808 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{4,635 \cdot 10^{-15} - 1,236 \cdot 10^{-15}}}{2 \pi} \checkmark$

$= 10^{12} \frac{6,808 \cdot 10^{-8} \pm 5,83 \cdot 10^{-8}}{2 \pi} = \frac{6,808 \pm 5,83}{2 \pi} \cdot 10^9 \checkmark$

$R_1 = \frac{6,808 + 5,83}{2 \pi} \cdot 10^9 = 20119 \Omega \checkmark$

$R_2 = \frac{6,808 - 5,83}{2 \pi} \cdot 10^9 = 1556 \Omega \checkmark$

✓ (c) Chebyshev ($a_1 = 1,065$, $b_1 = 1,9305$, $C_1 = 0,01 \mu F$)

$$\textcircled{*} C_2 > C_1 \frac{4b_1}{a_1^2} \rightarrow C_2 > (0,01) \frac{(4)(1,9305)}{(1,065)^2} \cdot 10^{-6}$$

$$C_2 > 0,06 \cdot 10^{-6}$$

$$C_2 = \underline{0,1 \mu F}$$

$$\textcircled{*} R_{1,2} = \frac{a_1 C_2 \pm \sqrt{(a_1 C_2)^2 - 4b_1 C_1 C_2}}{4\pi f C_1 C_2}$$

$$\textcircled{*} (a_1 C_2) = 1,065 \cdot 10^{-7}$$

$$\textcircled{*} (a_1 C_2)^2 = 1,139 \cdot 10^{-14}$$

$$\textcircled{*} (C_1 C_2) = 10^{-15}$$

$$R_{1,2} = \frac{1,065 \cdot 10^{-7} \pm \sqrt{1,139 \cdot 10^{-14} - 4(1,9305)(10^{-15})}}{4\pi (1000)(10^{-15})}$$

$$= 10^{12} \frac{1,065 \cdot 10^{-7} \pm \sqrt{1,139 \cdot 10^{-14} - 0,7722 \cdot 10^{-14}}}{4\pi}$$

$$= 10^{12} \frac{1,065 \cdot 10^{-7} \pm 0,6019 \cdot 10^{-7}}{4\pi} = \frac{1,065 \pm 0,6019}{4\pi} \cdot 10^5$$

$$R_1 = \frac{1,065 + 0,6019}{4\pi} \cdot 10^5 = \underline{13260 \Omega}$$

$$R_2 = \frac{1,065 - 0,6019}{4\pi} \cdot 10^5 = \underline{3689 \Omega}$$

① LPF Orde III $\rightarrow C_0 = C_1 = 0,01 \mu F$

② Butterworth

Stage 1:

$$R = \frac{a_1}{2\pi f_c C_0} = \frac{(1)}{2\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})} = 15915 \Omega$$

Stage 2: ($a_2=1, b_2=1$)

$$C_2 > C_1 \frac{4b_2}{a_2^2} \rightarrow C_2 > (0,01) \frac{4 \cdot (1)}{(1)^2} \cdot 10^{-6}$$

$$C_2 > 0,04 \cdot 10^{-6} \mu F$$

$$C_2 = 0,05 \mu F$$

$$R_{1,2} = \frac{a_2 C_2 \pm \sqrt{(a_2 C_2)^2 - 4b_2 C_1 C_2}}{4\pi f_c C_1 C_2}$$

$$④ (a_2 C_2) = 5 \cdot 10^{-8}$$

$$⑤ (C_1 C_2) = 5 \cdot 10^{-16}$$

$$⑥ (a_2 C_2)^2 = 2,5 \cdot 10^{-15}$$

$$R_{1,2} = \frac{5 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{2,5 \cdot 10^{-15} - 4(1)(5 \cdot 10^{-16})}}{4\pi (1000)(5 \cdot 10^{-16})}$$

$$= 10^{12} \frac{5 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{2,5 \cdot 10^{-15} - 2 \cdot 10^{-15}}}{2\pi}$$

$$= 10^{12} \frac{5 \cdot 10^{-8} \pm 2,23 \cdot 10^{-8}}{2\pi} = \frac{5 \pm 2,23}{2\pi} \cdot 10^4$$

$$R_1 = \frac{5 + 2,23}{2\pi} \cdot 10^9 = 11506 \Omega$$

$$R_2 = \frac{5 - 2,23}{2\pi} \cdot 10^9 = 9408 \Omega$$

⑥ Bessel

Stage 1 : ($a_1 = 0,756$)

$$R = \frac{a_1}{2\pi f_c C_0} = \frac{0,756}{2\pi (1000)(0,01 \cdot 10^{-6})} = 12032 \Omega$$

Stage 2 : ($a_2 = 0,9996$, $b_2 = 0,9772$)

$$R_{1,2} = \frac{a_2 C_2 \pm \sqrt{(a_2 C_2)^2 - 4b_2(C_1 C_2)}}{4\pi f_c C_1 C_2}$$

$$\textcircled{*} C_2 > C_1 \frac{4b_2}{a_2^2} \rightarrow C_2 > (0,01) \frac{4(0,9772)}{(0,9996)^2} \cdot 10^{-6}$$

$$C_2 > 0,02 \mu F$$

$$C_2 = 0,05 \mu F$$

$$\textcircled{*} (a_2 C_2) = 4,998 \cdot 10^{-8}$$

$$\textcircled{*} (C_1 C_2) = 5 \cdot 10^{-16}$$

$$\textcircled{*} (a_2 C_2)^2 = 2,49 \cdot 10^{-15}$$

$$R_{1,2} = \frac{9,998 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{2,49 \cdot 10^{-15} - 9(0,4772)(5 \cdot 10^{-16})}}{4\pi(1000)(5 \cdot 10^{-16})}$$

$$= 10^{12} \frac{4,998 \cdot 10^{-8} \pm \sqrt{2,49 \cdot 10^{-15} - 0,9544 \cdot 10^{-15}}}{2\pi}$$

$$= 10^{12} \frac{4,998 \cdot 10^{-8} \pm 3,918 \cdot 10^{-8}}{2\pi} = \frac{4,998 \pm 3,918}{2\pi} \cdot 10^9$$

$$R_1 = \frac{4,998 + 3,918}{2\pi} \cdot 10^9 = 14190 \Omega$$

$$R_2 = \frac{4,998 - 3,918}{2\pi} \cdot 10^9 = 1718 \Omega$$

© Chebychev 3-dB

Stage 1 ($a_1 = 3,3996$)

$$R = \frac{a_1}{2\pi f_c C_0} = \frac{3,3996}{2\pi(1000)(0,01 \cdot 10^{-6})} = 53310 \Omega \checkmark$$

Stage 2 ; ($a_2 = 0,3559$, $b_2 = 1,1923$)

$$R_{1,2} = \frac{a_2 C_2 \pm \sqrt{(a_2 C_2)^2 - 4b_2 C_1 C_2}}{4\pi f_c C_1 C_2}$$

$$C_2 > C_1 \frac{4b_2}{a_2^2} \rightarrow C_2 > 0,01 \frac{4(1,1923)}{(0,3559)^2} \cdot 10^{-6}$$

$$\textcircled{*} (a_2 C_2) = 1,7795 \cdot 10^{-7} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{*} (a_2 C_2)^2 = 3,16 \cdot 10^{-19} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{*} (C_1 C_2) = 5 \cdot 10^{-15} \quad \checkmark$$

$$R_{1,2} = \frac{1,7795 \cdot 10^{-7} \pm \sqrt{3,16 \cdot 10^{-19} - 4(1,1923)(5 \cdot 10^{-15})}}{4\pi(1000)(5 \cdot 10^{-15})}$$

$$= 10^{11} \frac{1,7795 \cdot 10^{-7} \pm \sqrt{3,16 \cdot 10^{-19} - 2,3896 \cdot 10^{-19}}}{2\pi}$$

$$= 10^{11} \frac{1,7795 \cdot 10^{-7} \pm 0,8805 \cdot 10^{-7}}{2\pi} \quad \checkmark$$

$$= \frac{1,7795 \pm 0,8805}{2\pi} \cdot 10^9 \quad \checkmark$$

$$R_1 = \frac{1,7795 + 0,8805}{2\pi} \cdot 10^9 = 4233 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{1,7795 - 0,8805}{2\pi} \cdot 10^9 = 1430 \, \Omega$$